

SEMINARIO: Prototipos de circuitos de RF

Temario :




- Modulación de AM. Espectros de señal.
- Circuito didáctico de un modulador de AM:
Análisis y construcción de prototipos experimentales.
Introducción a Amplificadores clase A, AB, C. *Polarizaciones. Oscilogramas.*
- *Circuitos resonantes. Diseño y mediciones de inductores.*
- Amplificador como Multiplicador de frecuencia.
- Mediciones con instrumentos de laboratorio, osciloscopio y analizador de espectros.

Experimentos - Mediciones :

- Resonancia de circuito LC. Medición de L y Q.
- Amplificador clase A, AB, C. Oscilogramas.
- Mediciones de Ancho de banda del Modulador:
 - con generador y OSC.
 - con SA.
- Espectros de frecuencia con SA.
- Amplificador de audio con OpAmp.
- Mezclador de frecuencias (2da opción).

SEMINARIO: Prototipos de circuitos de RF

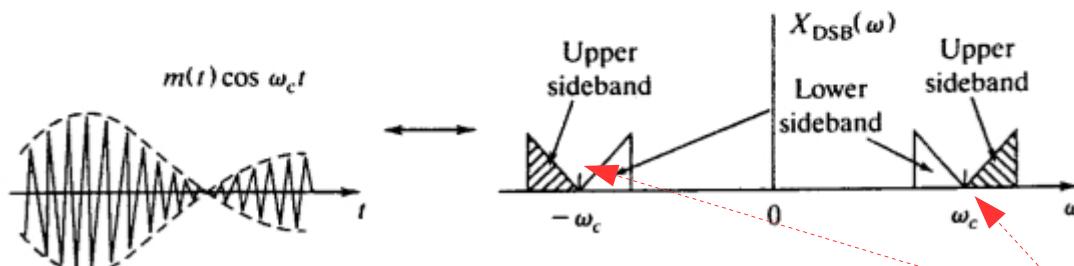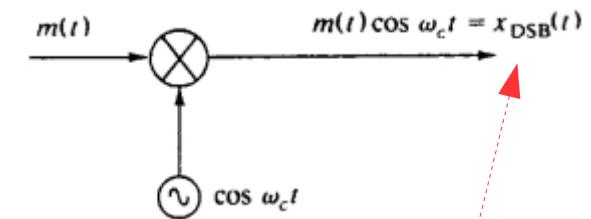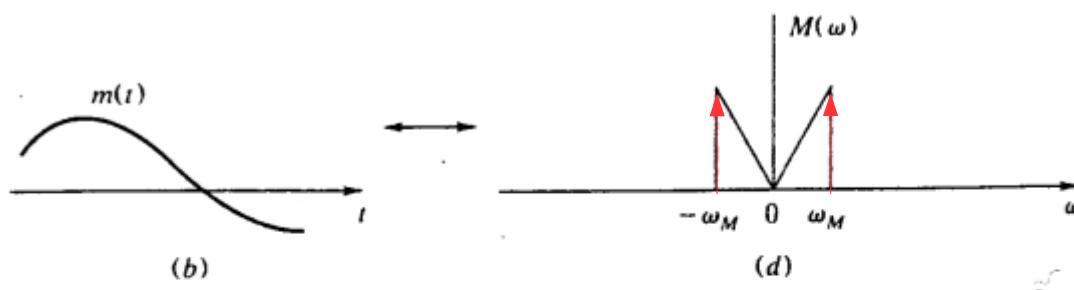Modulación de Amplitud - Doble Banda Lateral Portadora Suprimida (DSB.SC):





$$X_{\text{DSB}}(\omega) = \frac{1}{2}M(\omega - \omega_c) + \frac{1}{2}M(\omega + \omega_c)$$

portadora suprimida



SEMINARIO: Prototipos de circuitos de RF

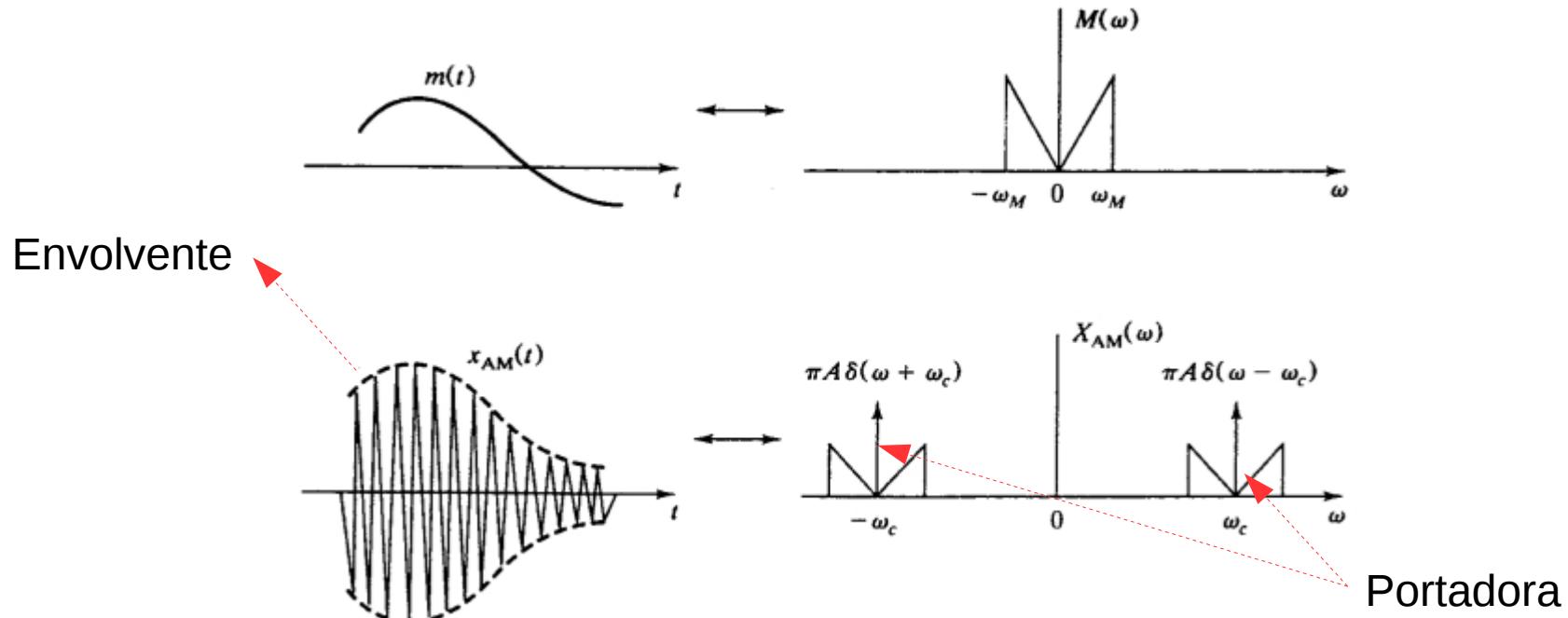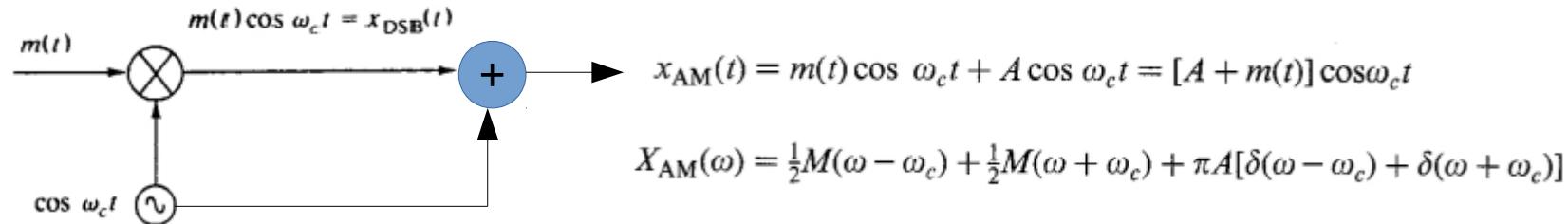Modulación de Amplitud - Doble Banda Lateral con Portadora (DSB.FC) :




SEMINARIO: Prototipos de circuitos de RF

Circuito modulador de AM (didáctico) :

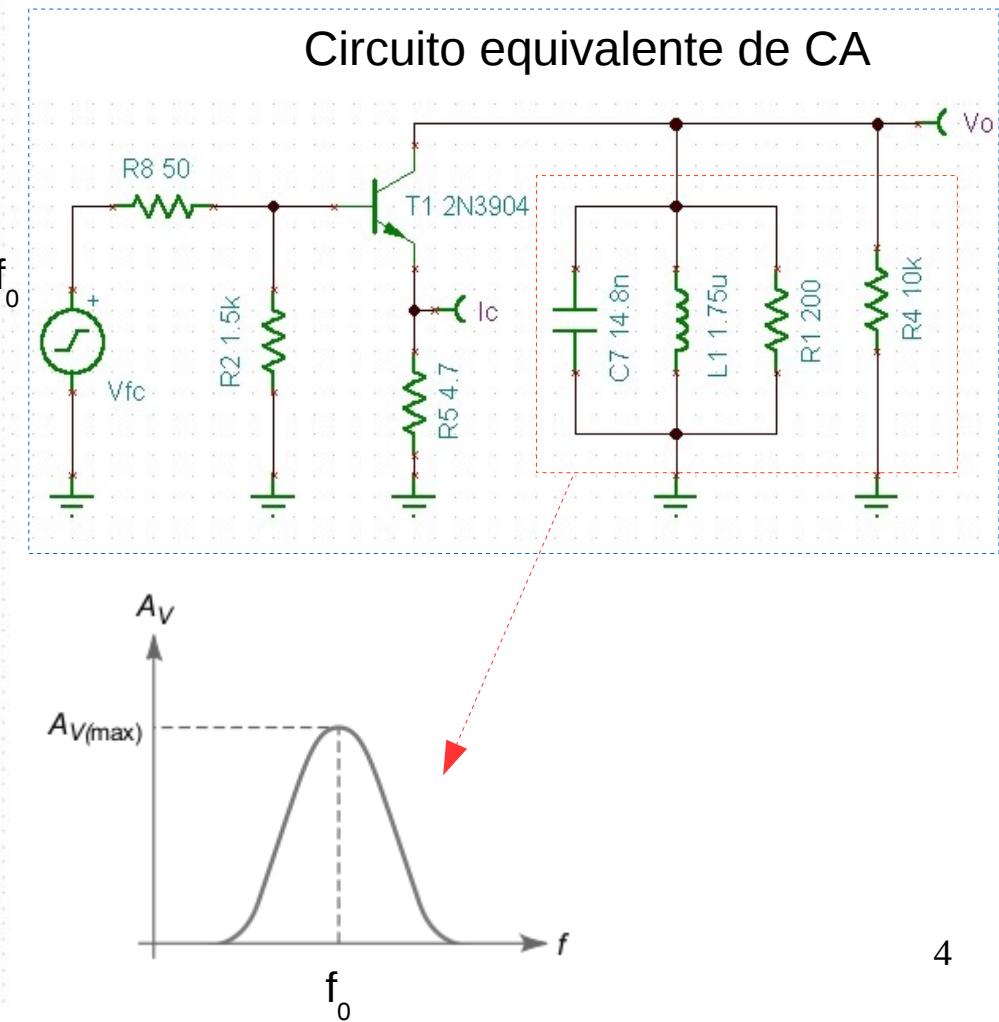
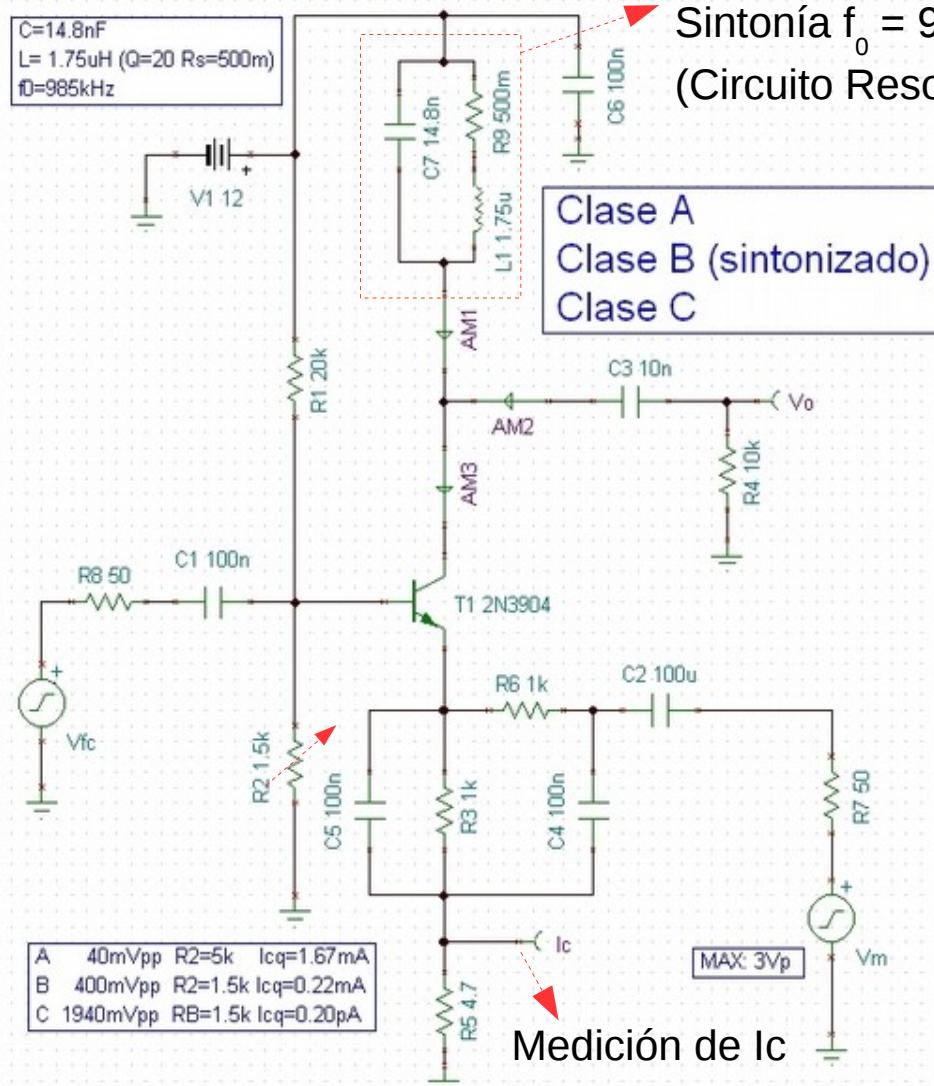


SEMINARIO: Prototipos de circuitos de RF

Circuito equivalente de inductores :

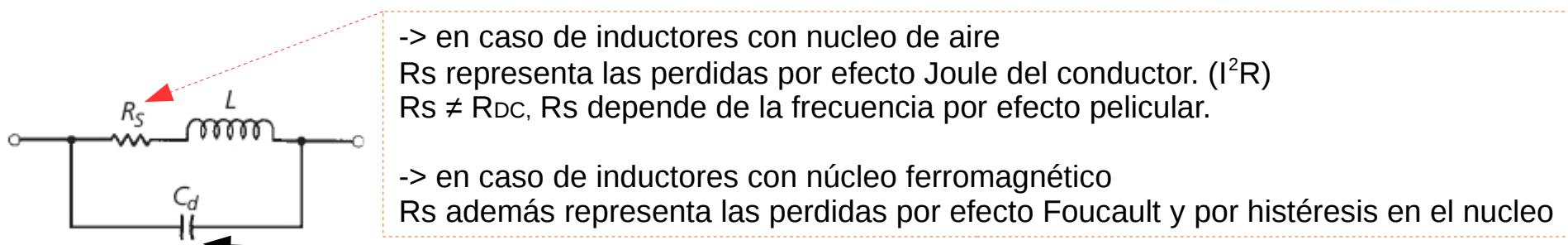

Modelo serie

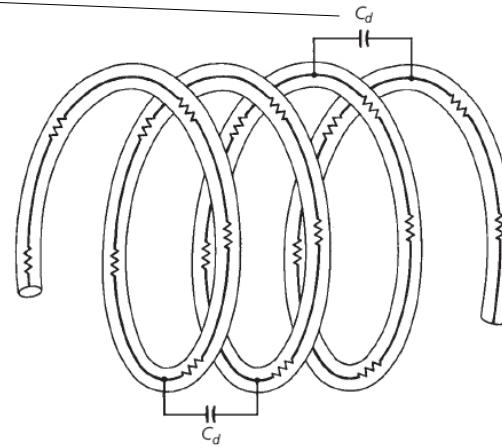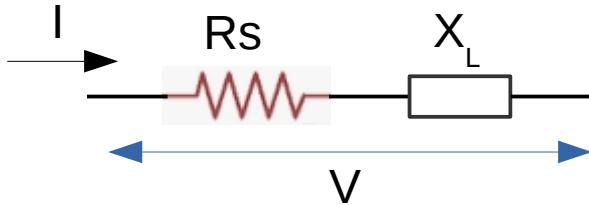

$$Q = \frac{X_L}{R_s}$$

Factor de calidad
(depende de f)




Conociendo Q y L (y la frecuencia de medición)
puede calcularse R_s

SEMINARIO: Prototipos de circuitos de RF

Transformación serie-paralelo de impedancias :


$f = 985 \text{ KHz}$
 $L = 1,72 \mu\text{H}$
 $Q \approx 20$
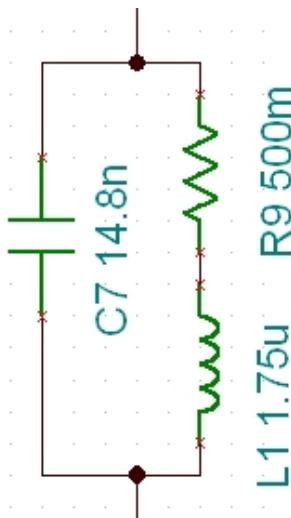
$$R_s = \frac{X_L}{Q} = \frac{2\pi \cdot f \cdot L}{Q} = 530m\Omega$$




Si $Q \geq 10$ entonces:

$$R_P \approx Q^2 R_S$$
$$X_P = X_S$$

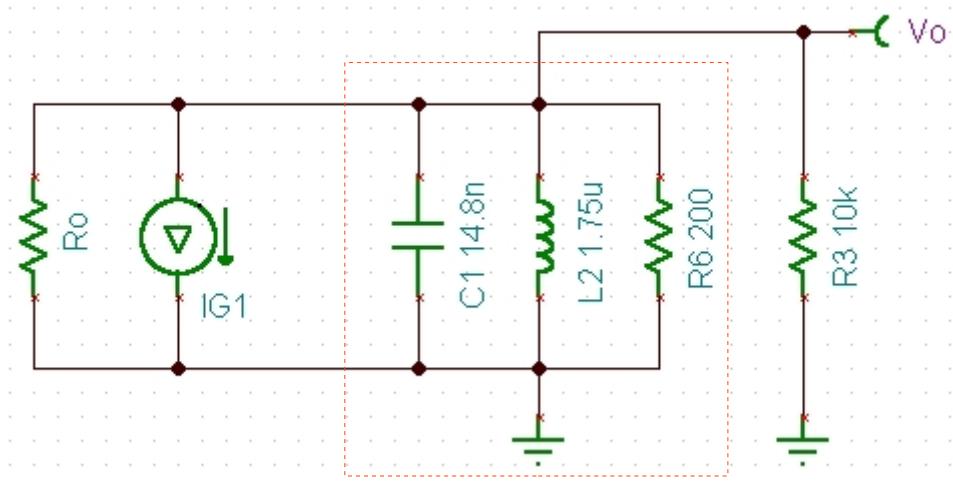



SEMINARIO: Prototipos de circuitos de RF

Detalle I/O Prototipo :

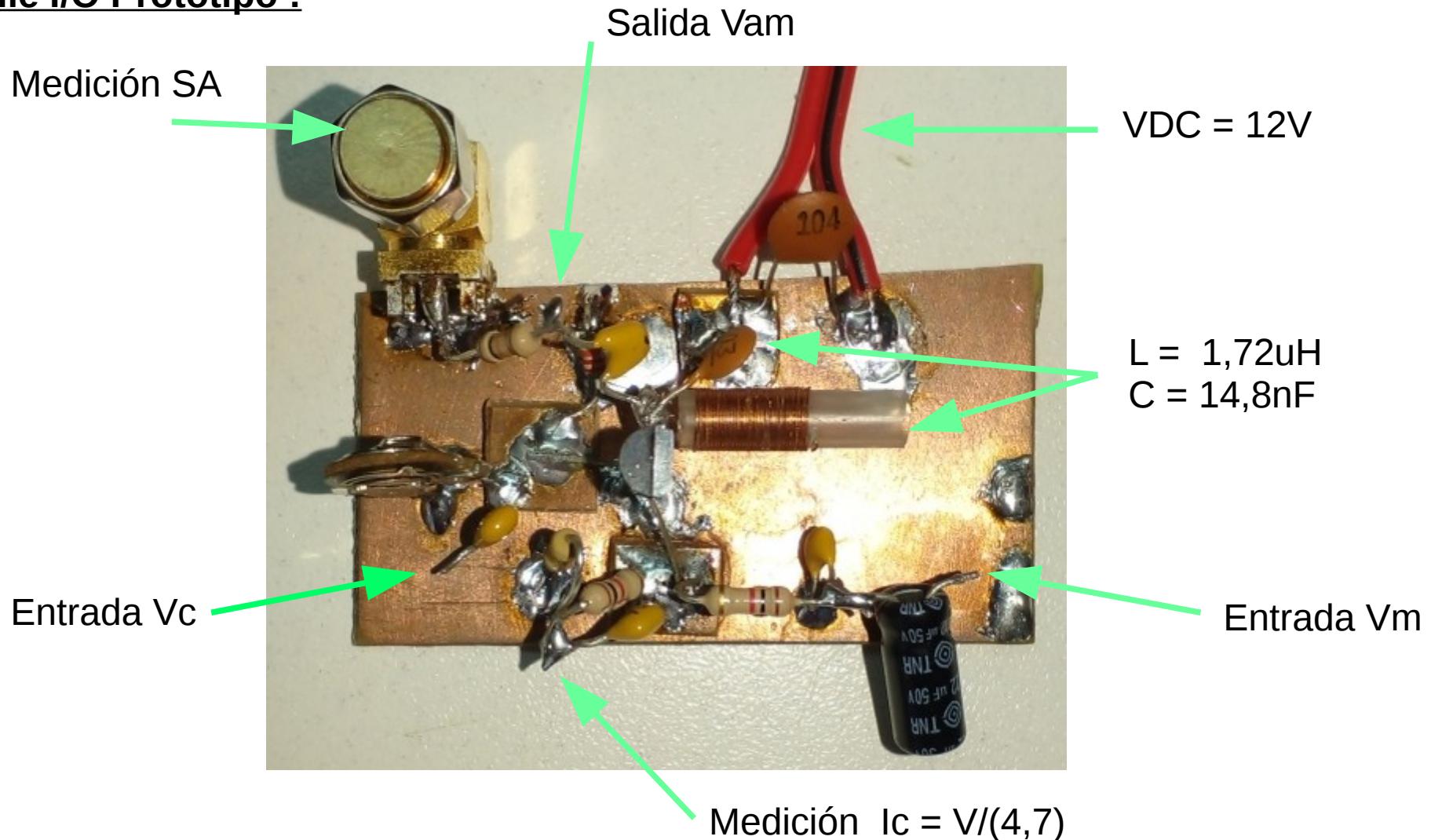



SEMINARIO: Prototipos de circuitos de RF

Del circuito al prototipo:

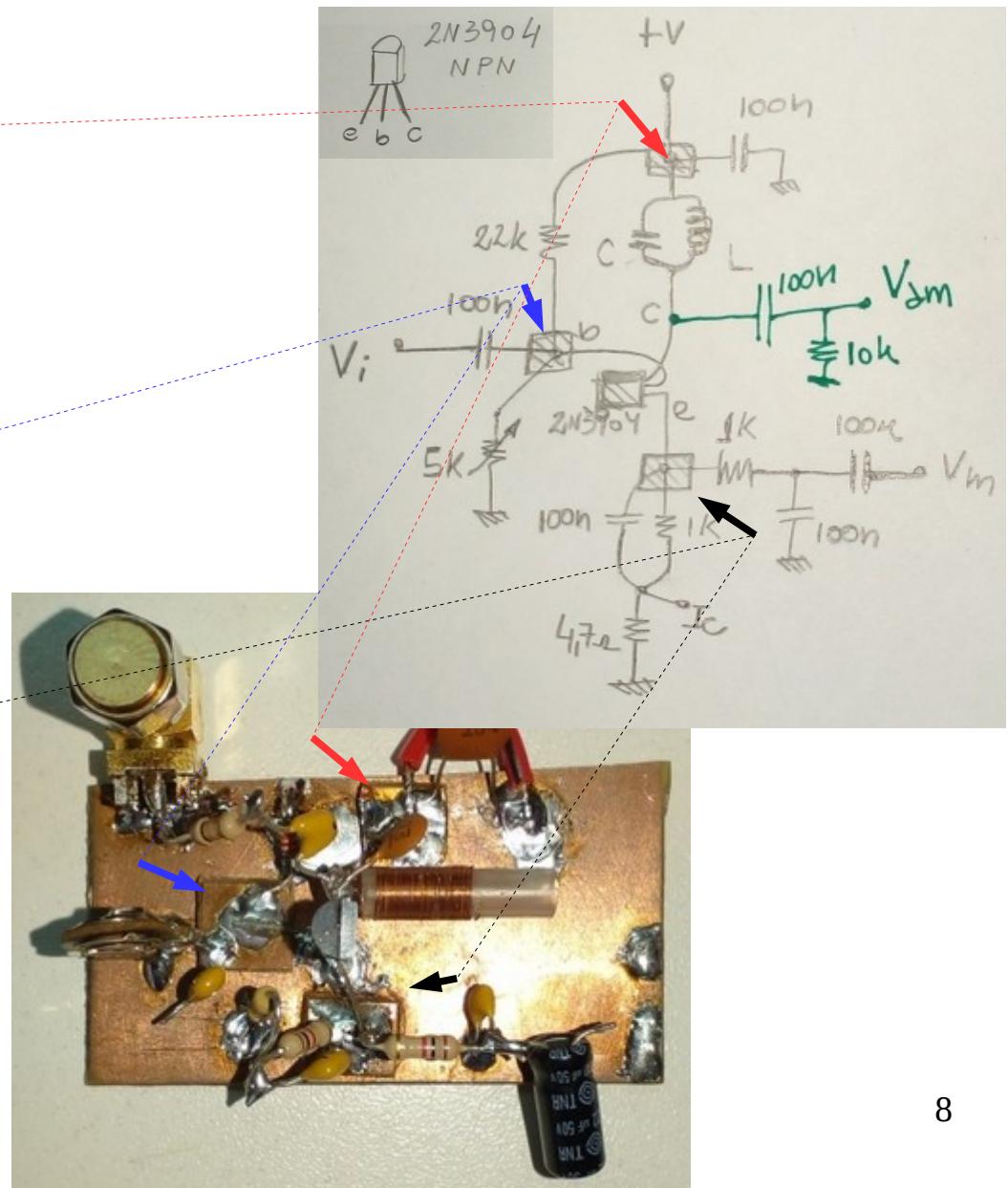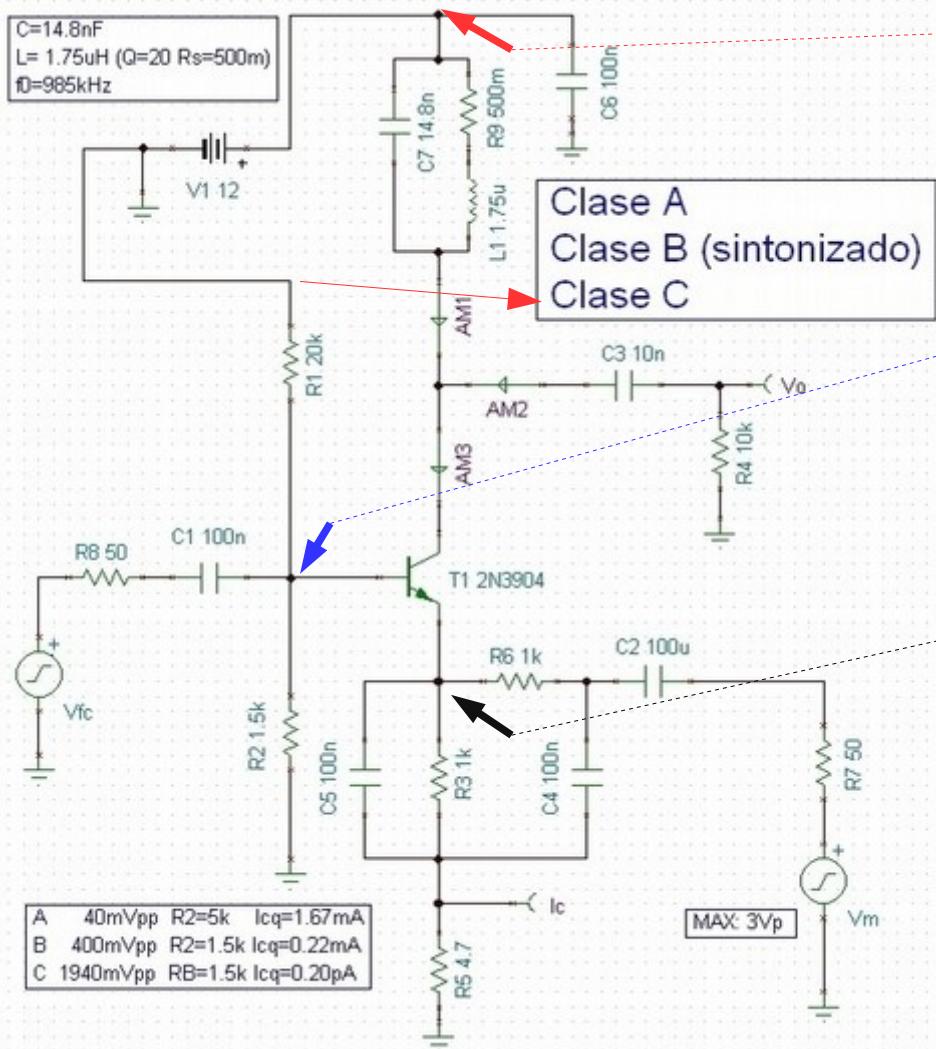

SEMINARIO: Prototipos de circuitos de RF


Amplificador de audio :

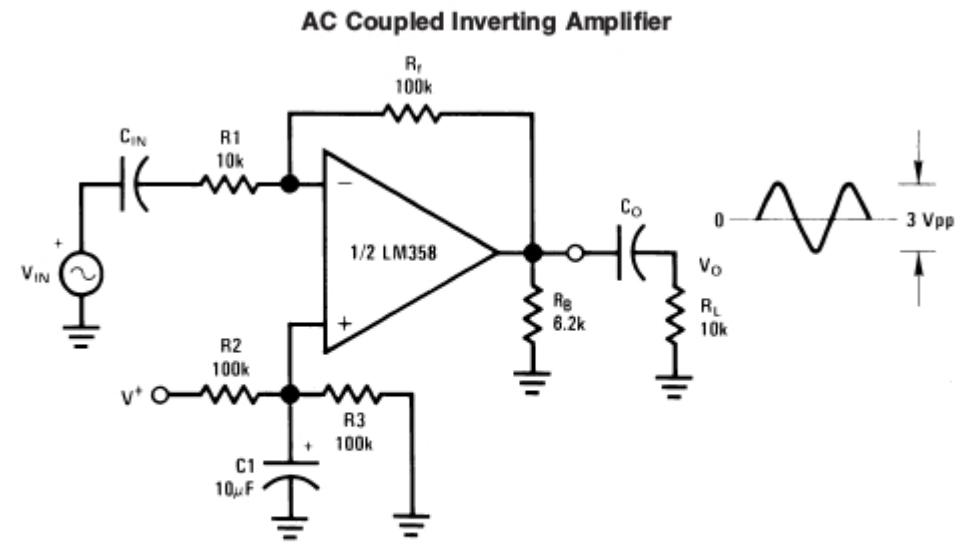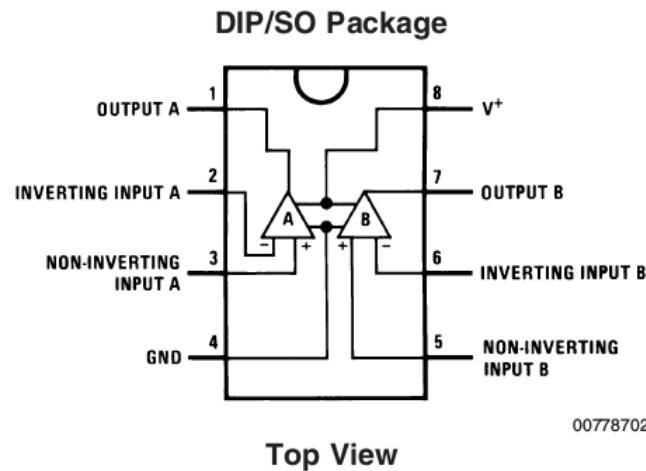

$$A_V = \frac{R_f}{R_1} \quad (\text{As shown, } A_V = 10)$$



SEMINARIO: Prototipos de circuitos de RF

Amplificador de audio :

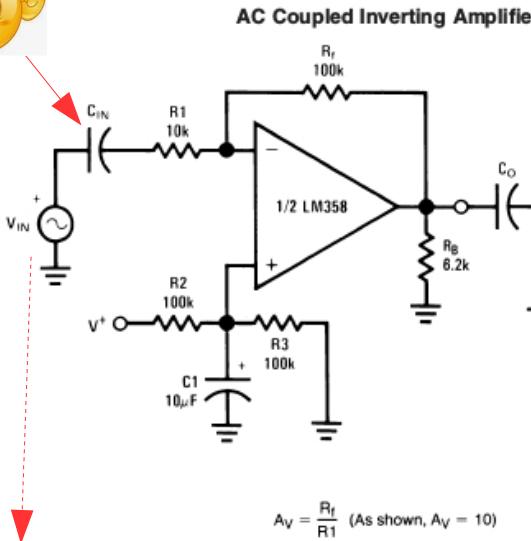



$$A_V = \frac{R_f}{R_1} \quad (\text{As shown, } A_V = 10)$$

Keuwsoft Function Generator

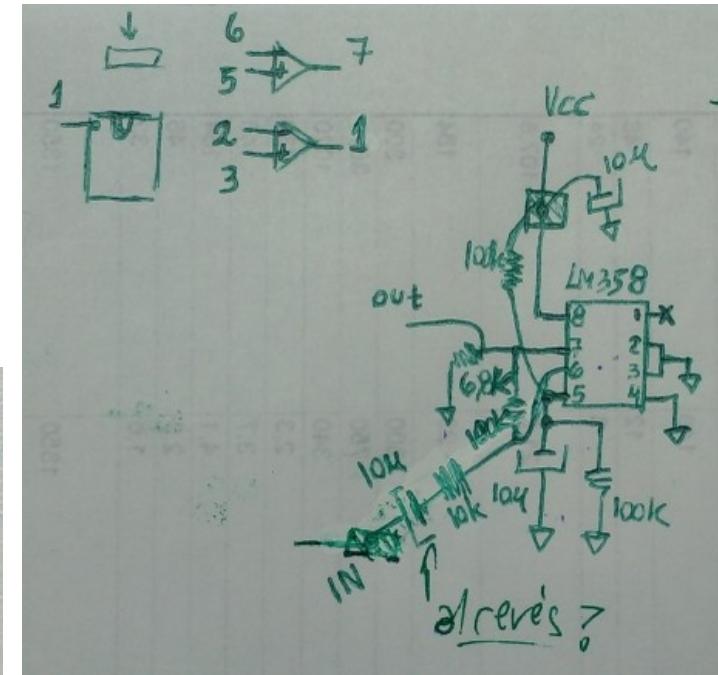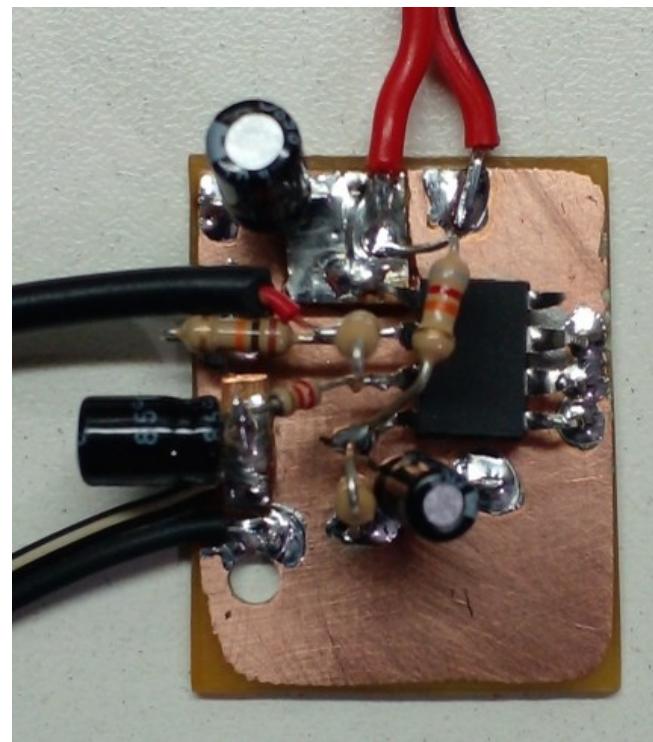

Inductores con nucleo de aire :

Fórmula de Wheeler :

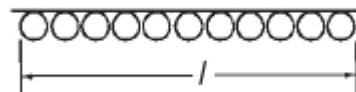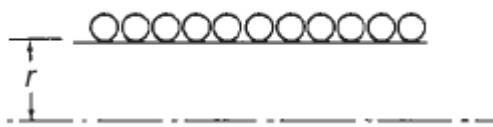

r = the coil radius in cm,

l = the coil length in cm,

L = the inductance in microhenries.

$$l > 0.67r$$

$$L = \frac{0.394r^2N^2}{9r + 10l} \mu Hy$$

Ejemplo de cálculo:

$$r = 0.2 \text{ cm}$$

$$l = 1 \text{ cm}$$



$$N = 36 \text{ vueltas}$$



$$L = \frac{0.394x(0.2)^2(36)^2}{9x0.2+10} = 1.73\mu Hy$$

SEMINARIO: Prototipos de circuitos de RF

Método de medición de L y Q (ring-down):

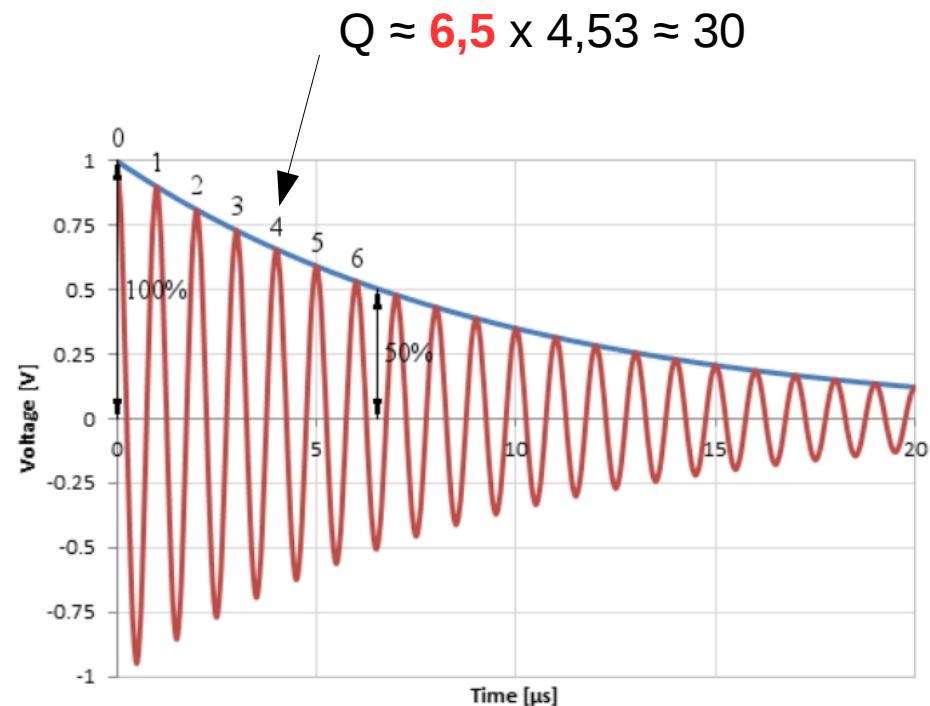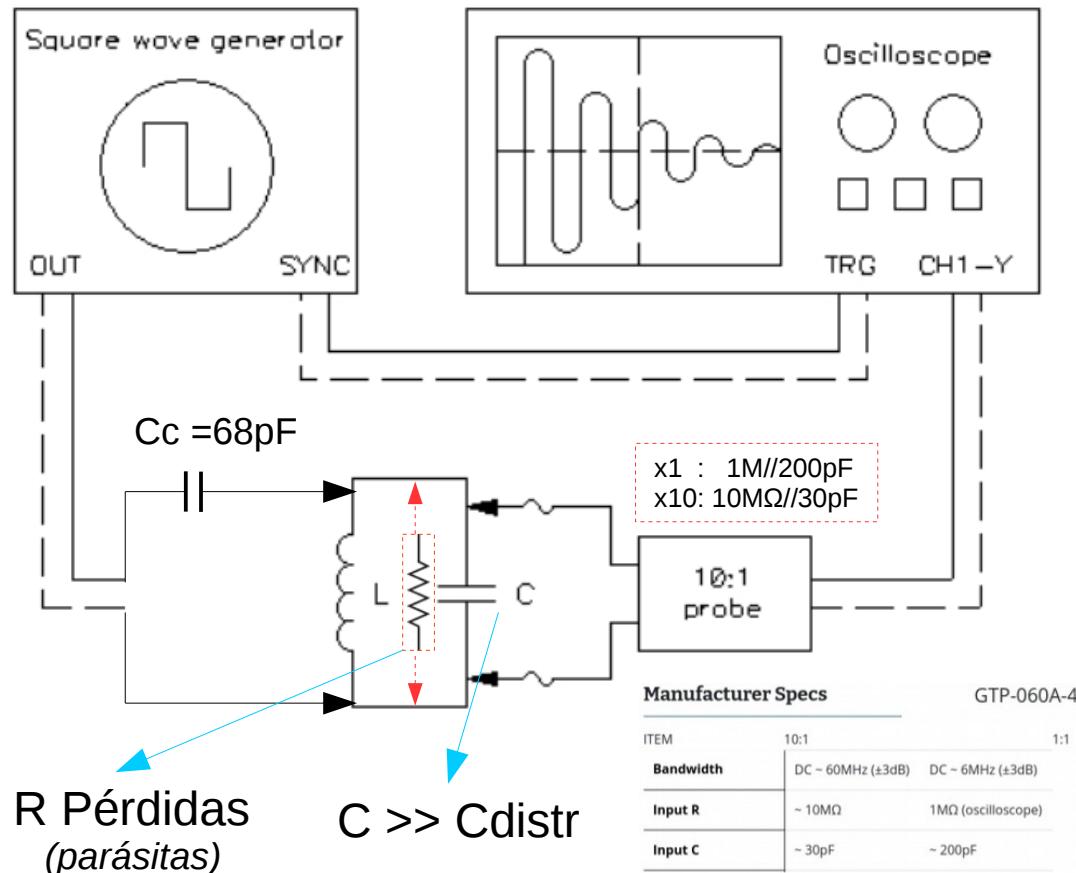

$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{L \cdot C}}$$

$$L = \frac{1}{(2\pi f_o)^2 C}$$



SEMINARIO: Prototipos de circuitos de RF

Mediciones L (nucleo aire):



$$L = \frac{1}{(2\pi \cdot f_o)^2 \cdot C}$$
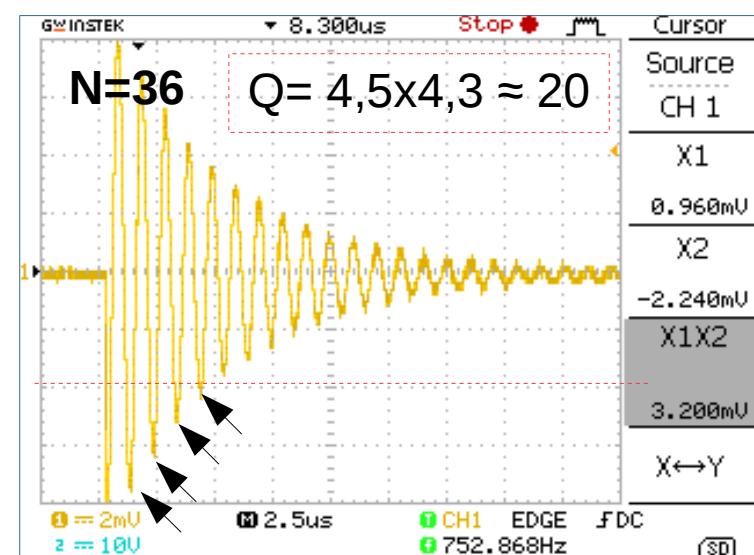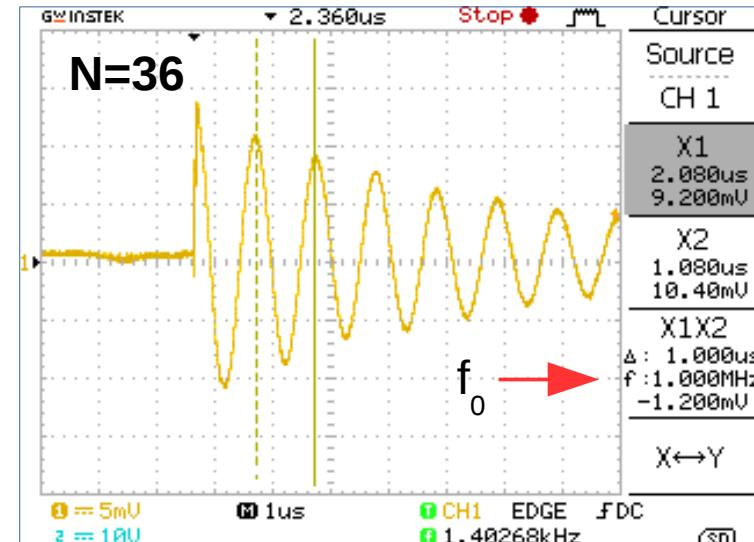
$$L = \frac{1}{(2\pi \cdot 1.10^6)^2 \cdot 148e-10} = 1.72\mu\text{H}_y$$



SEMINARIO: Prototipos de circuitos de RF

Inductores con nucleo toroidal :

$$L = \frac{0.4\pi N^2 \mu_i A_c \times 10^{-2}}{l_e}$$

A_L Factor de Inductancia

$L = N^2 A_L$ nanohenries

$$N = \sqrt{\frac{L}{A_L}}$$

L = the inductance in nanohenries,

N = the number of turns,




μ_i = initial permeability,

A_c = the cross-sectional area of the core in cm^2 ,

l_e = the effective length of the core in cm.


\dots = the number of turns,

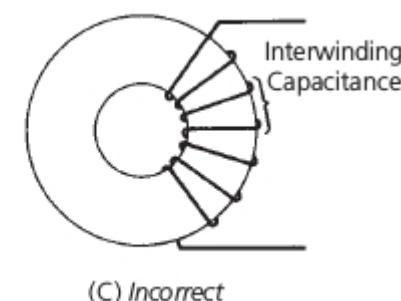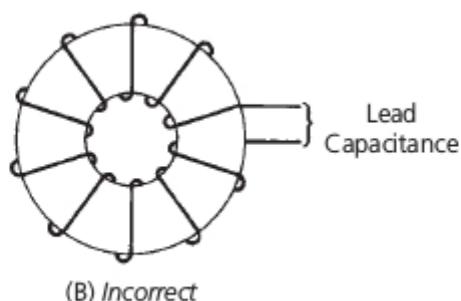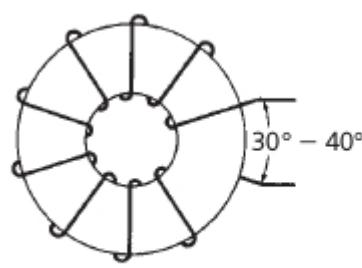A_L = the inductance index in nanohenries/turn².





SEMINARIO: Prototipos de circuitos de RF

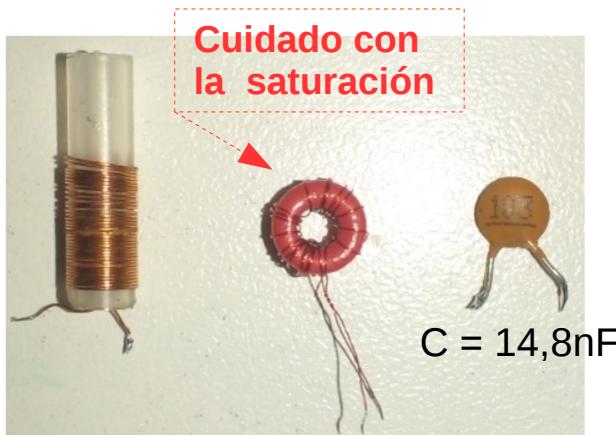Medición de L toroidal (núcleo ferrite) :





N	f0 [Khz]	L [uH]	Q	AL [nH/N ²]
3	435	9,1	6,5	1006
4	384,6	11,6	8,6	724
8	167	61,4	26,7	960
12	114	131,8	34,4	915
15	89,3	214,8	38,7	955
20	76,9	289,7	43	724

$$N = \sqrt{\frac{L}{A_L}}$$

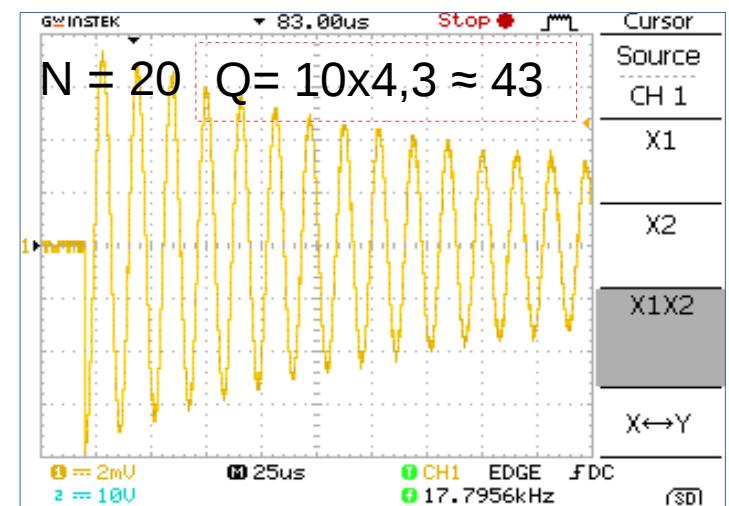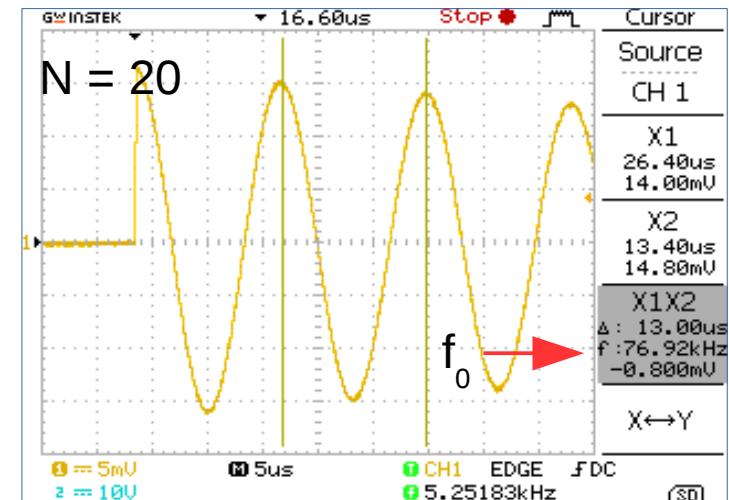

SEMINARIO: Prototipos de circuitos de RF

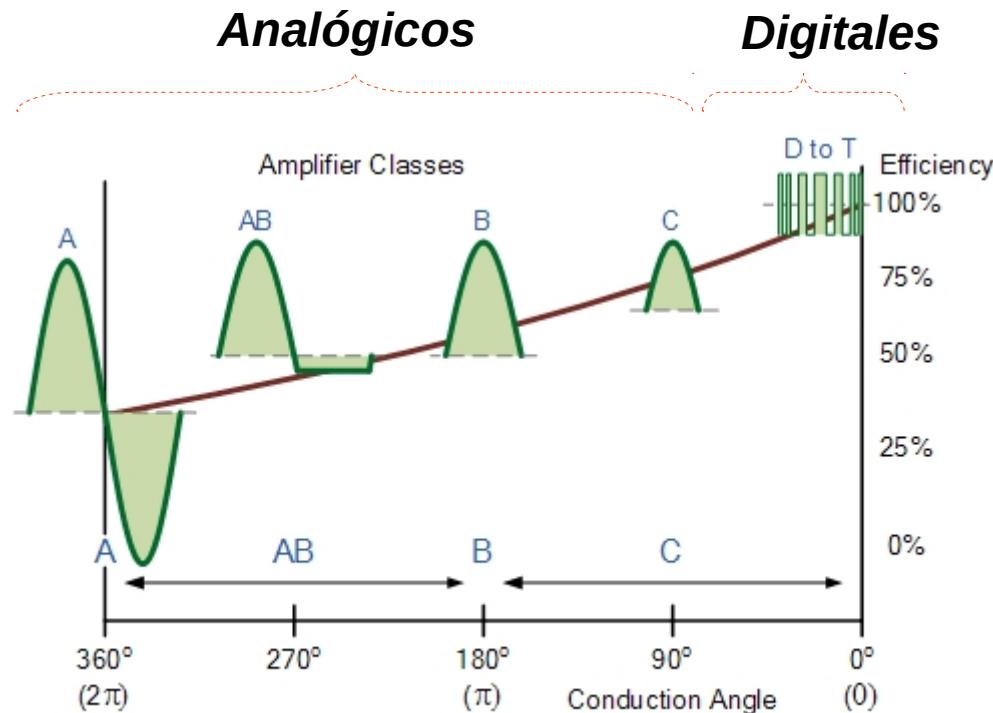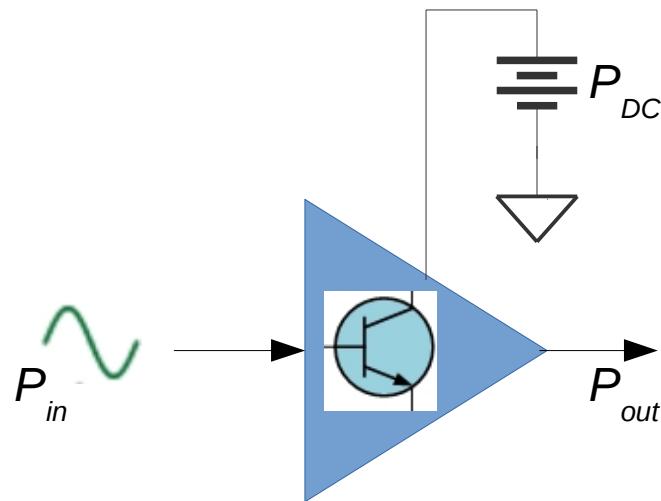Clasificación de amplificadores de potencia de RF :







Clase	η Teórica	η Real
A	50%	25%-30%
B	78,5%	50%-60%
C	100%	80%-90%

$$\text{Eficiencia } \eta = \frac{P_{out}}{P_{DC}}$$

SEMINARIO: Prototipos de circuitos de RF



Punto “Q” de polarización (Quiescent = reposo):

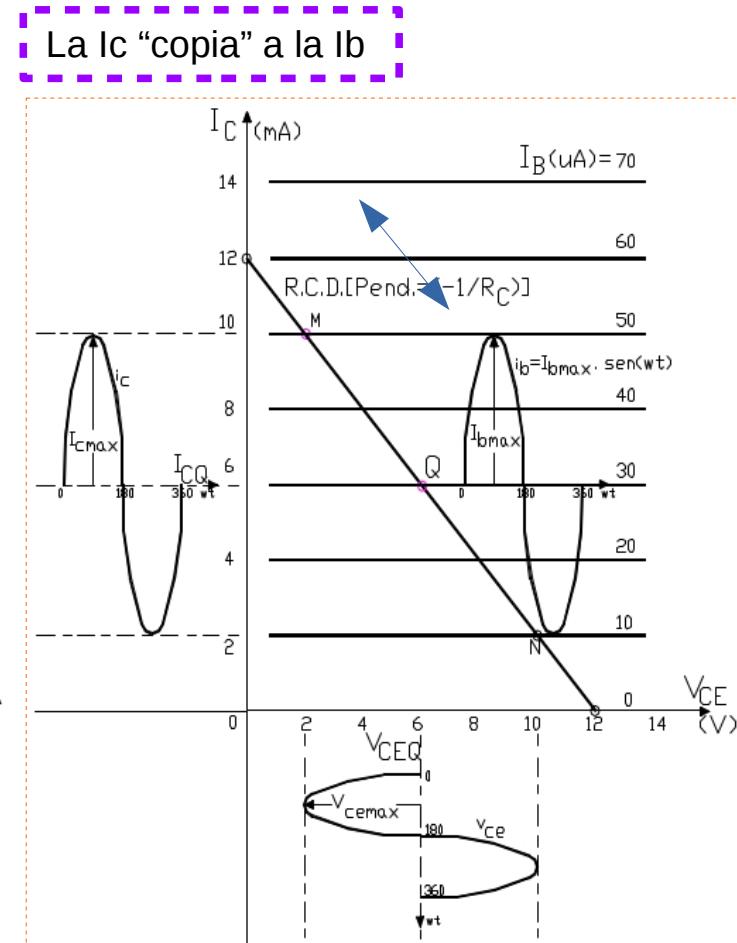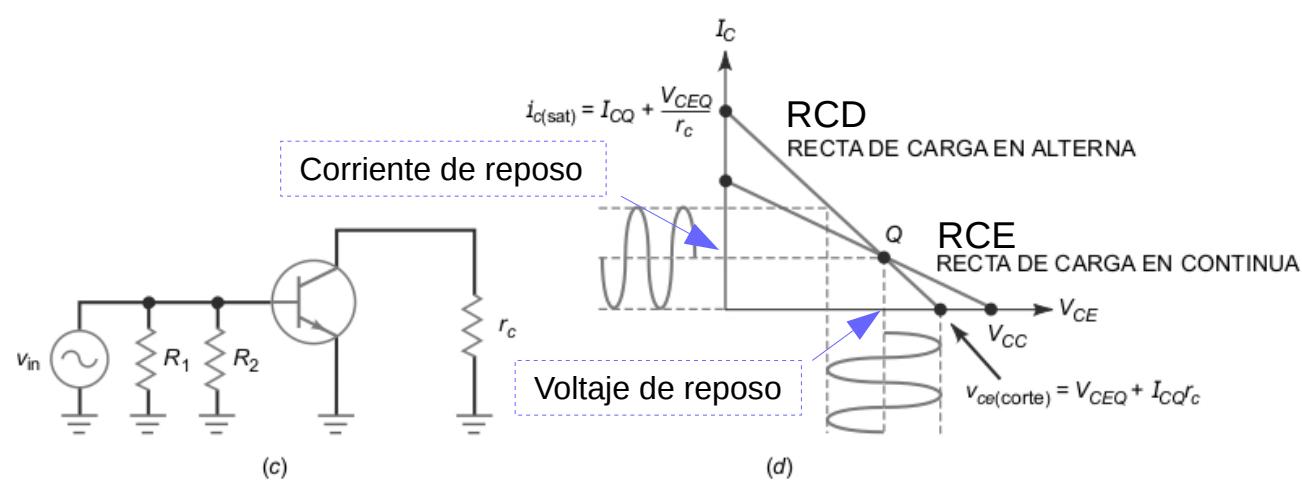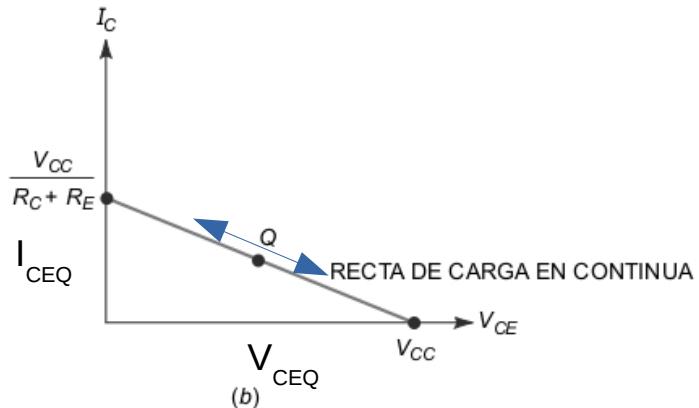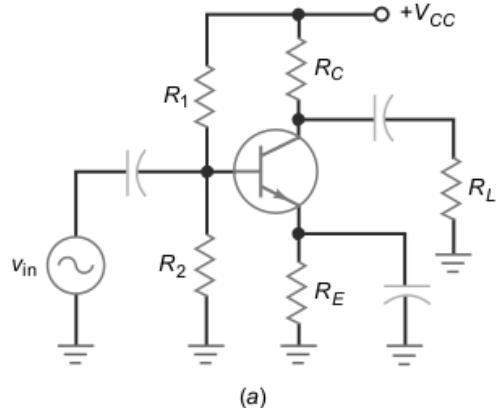Recta de carga en C.Contínua y Recta de carga en C.Alterna



SEMINARIO: Prototipos de circuitos de RF

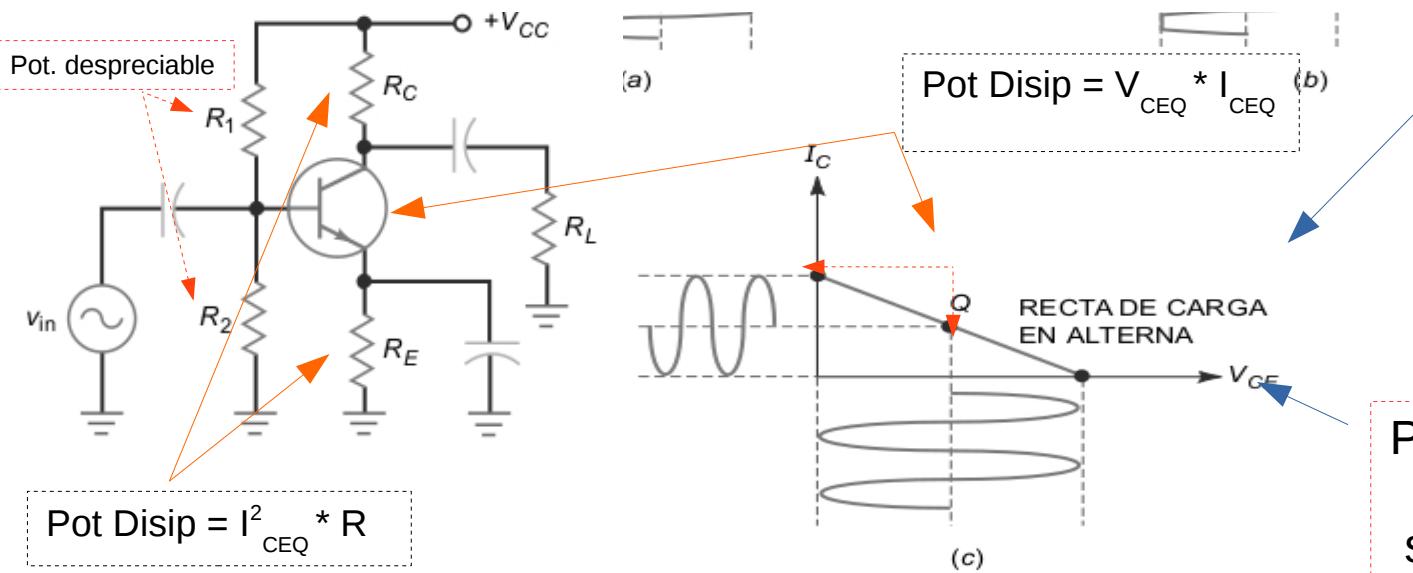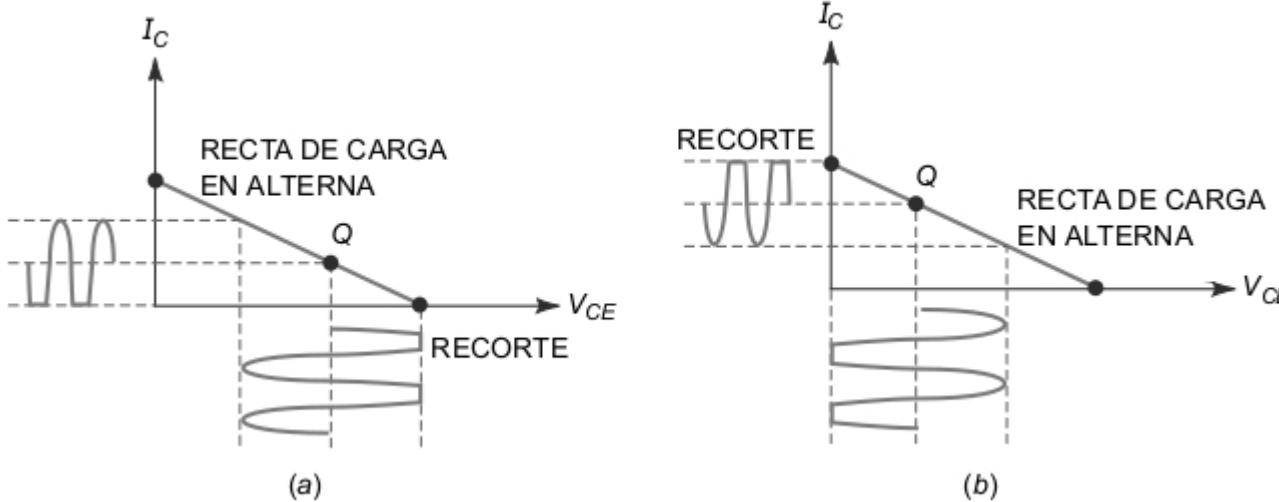Punto “Q” de polarización (Quiescent current):





La clase de operación se selecciona moviendo el punto Q

Clase A con Q a la mitad de recta de carga permite máxima excursión de señal

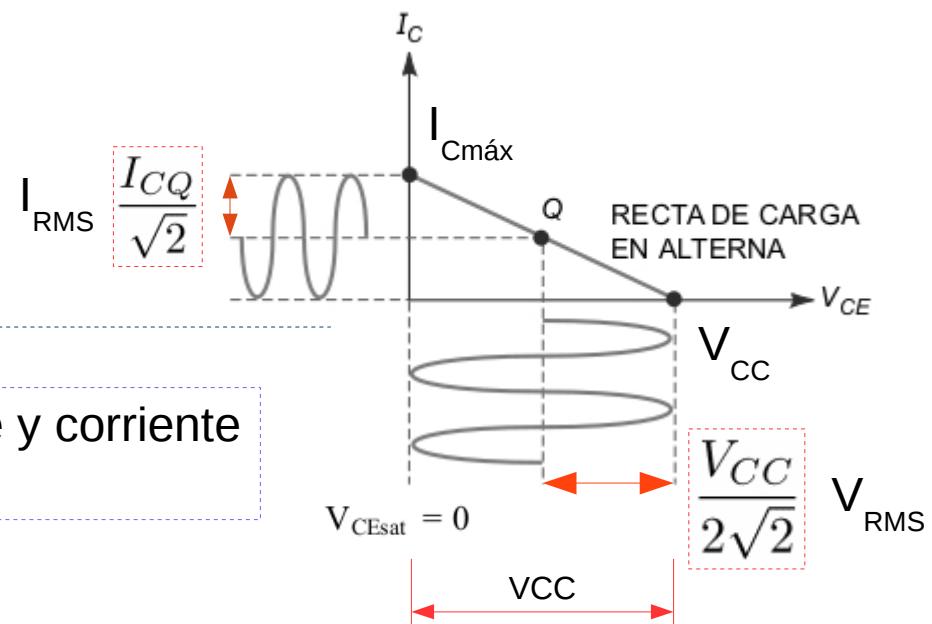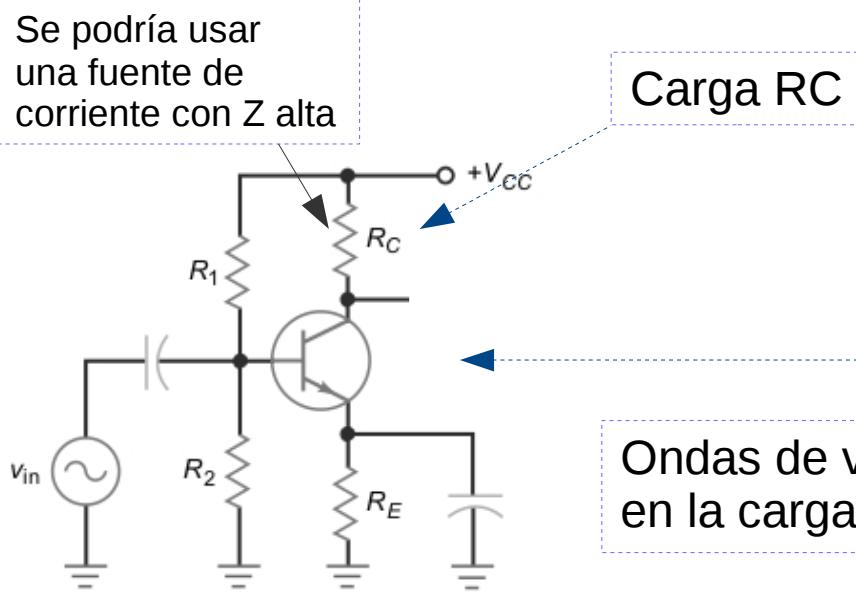PROBLEMA!!
Dissipación sin señal útil

SEMINARIO: Prototipos de circuitos de RF

Eficiencia de Amplificador clase A (RCD = RCE) :



$$P_{out} = \frac{V_{CC}}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{I_{CQ}}{\sqrt{2}} = \frac{V_{CC} \cdot I_{CQ}}{4}$$

$$P_{DC} = V_{CC} \cdot I_{CQ}$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{DC}} = \frac{1}{4} \leftrightarrow 25\%$$


(en este caso) Si la carga RL estuviese acoplada capacitivamente el η sería menor a 25%

SEMINARIO: Prototipos de circuitos de RF

Amplificador clase A acoplamiento a transformador:

- Clase A Buena linealidad (muy poca distorsión de señal)
- Mala eficiencia energética < 25%
- El acoplamiento a transformador mejora la eficiencia

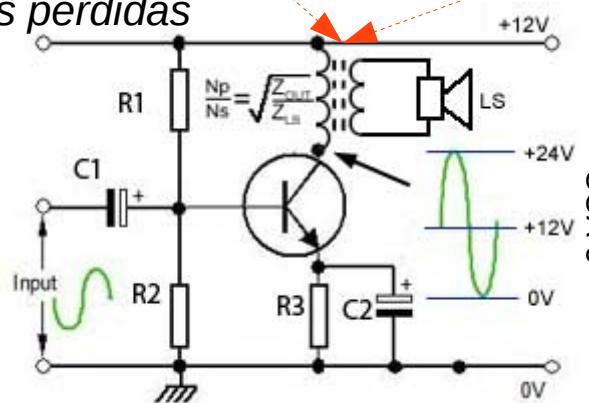Atención con el
Ancho de Banda
y las perdidas



$$\begin{aligned} \text{AC} &\rightarrow Z_P = Z_{LS} (N_p/N_s)^2 \\ \text{DC} &\rightarrow R \approx 0 \end{aligned}$$

Cálculo de N = Np/Ns

$$Z_{p(\text{óptimo})} = V_{cc} / I_{CQ\text{Máx}} = N^2 \cdot Z_S$$

$$P_{out} = \frac{2 \cdot V_{CC}}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{I_{CQ}}{\sqrt{2}} = \frac{V_{CC} \cdot I_{CQ}}{2}$$

$$P_{DC} = V_{CC} \cdot I_{CQ}$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{DC}} = \frac{1}{2}$$



↔ 50%

- El transformador desacopla la CC por la carga
- El "efecto transformador" permite que el colector vea una carga $Z_p \neq Z_s$ y que sobre ella se desarrolle un valor de tensión de pico a pico de $2 \cdot V_{CC}$.

El η real es menor a 50% ya que no se tuvo en cuenta la V_{CEsat} y las perdidas en el transformador. (ni en R1 y R2)

SEMINARIO: Prototipos de circuitos de RF

Clase A con L de “choque” en colector :

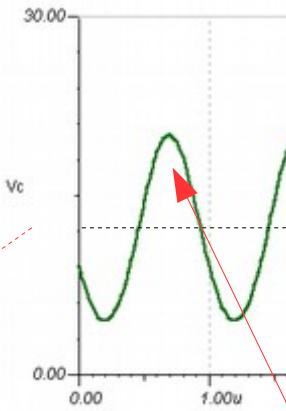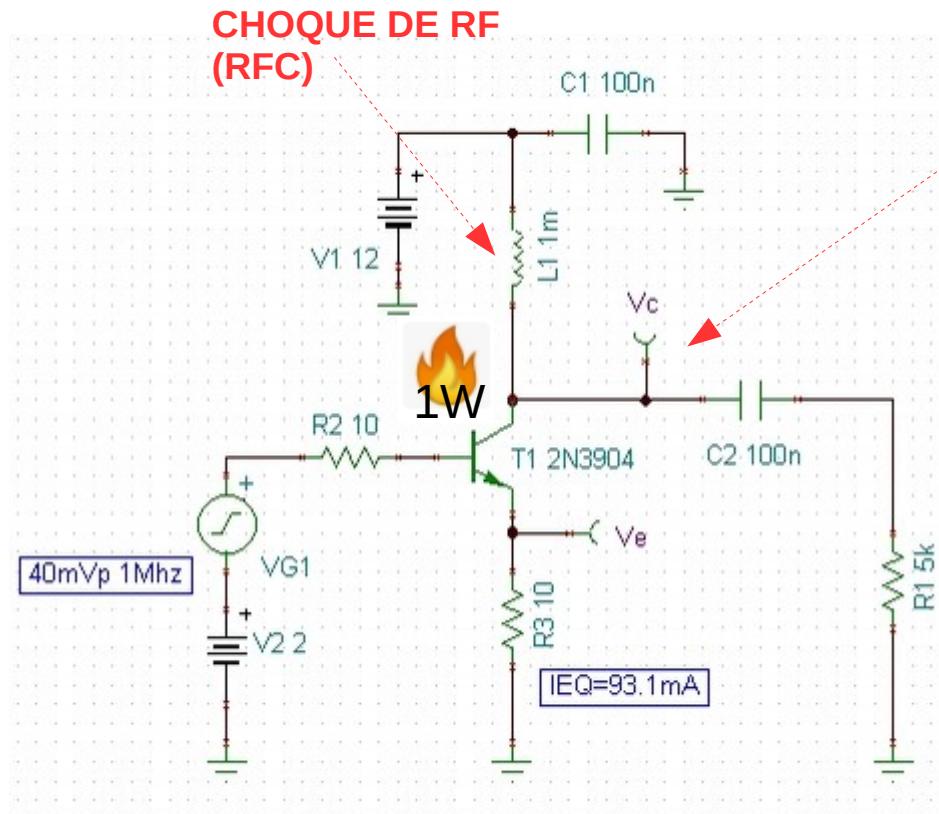

12V DC



20 Vp !!!!
(ó más)



→ Veamos la “Ie y Vc” en el simulador

SEMINARIO: Prototipos de circuitos de RF



Clase A con L de “choque” en colector :

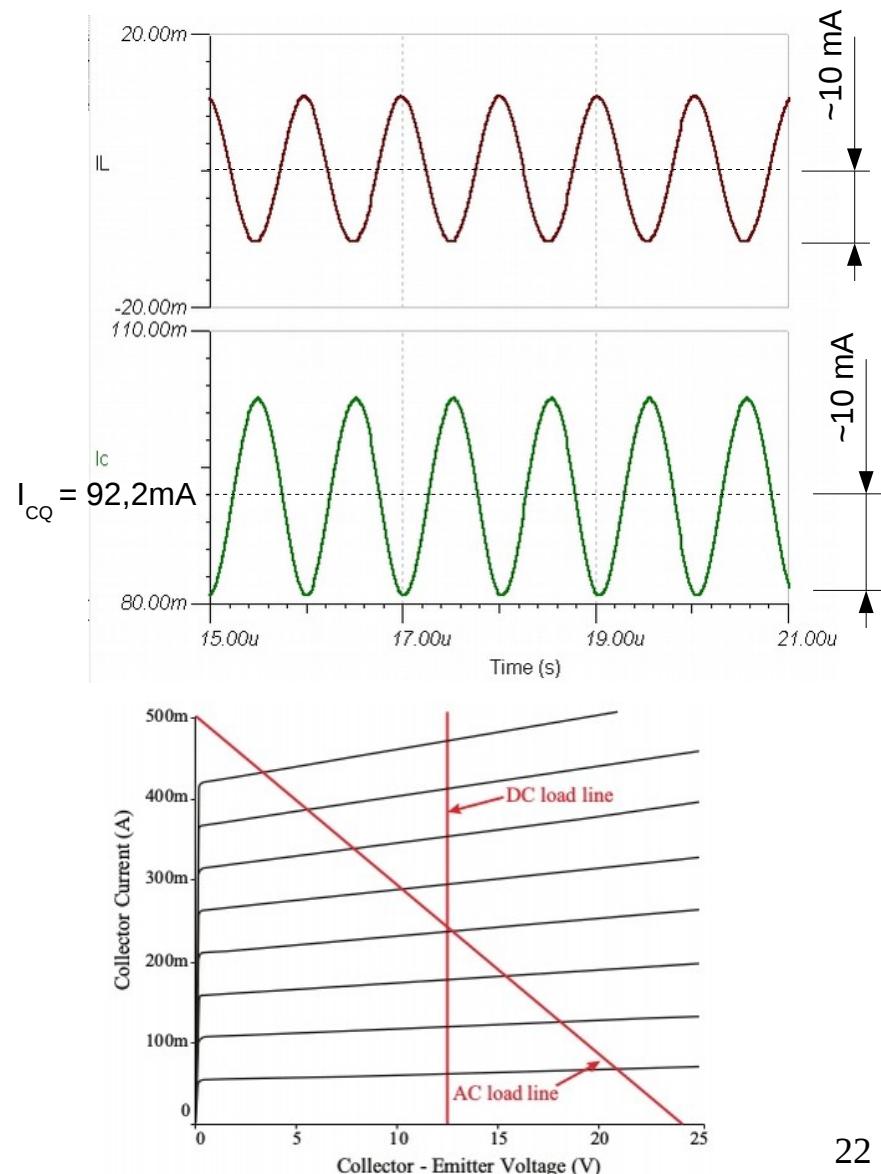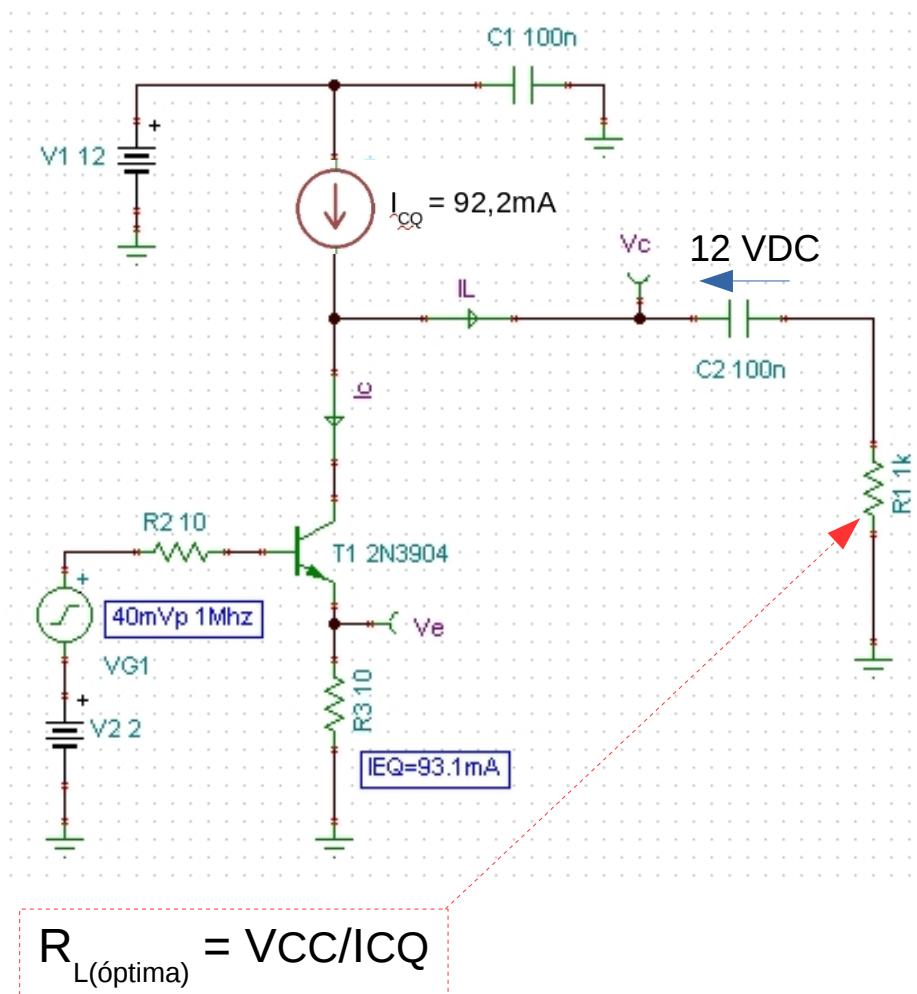

SEMINARIO: Prototipos de circuitos de RF

Clase A con Acoplamiento a transformador:

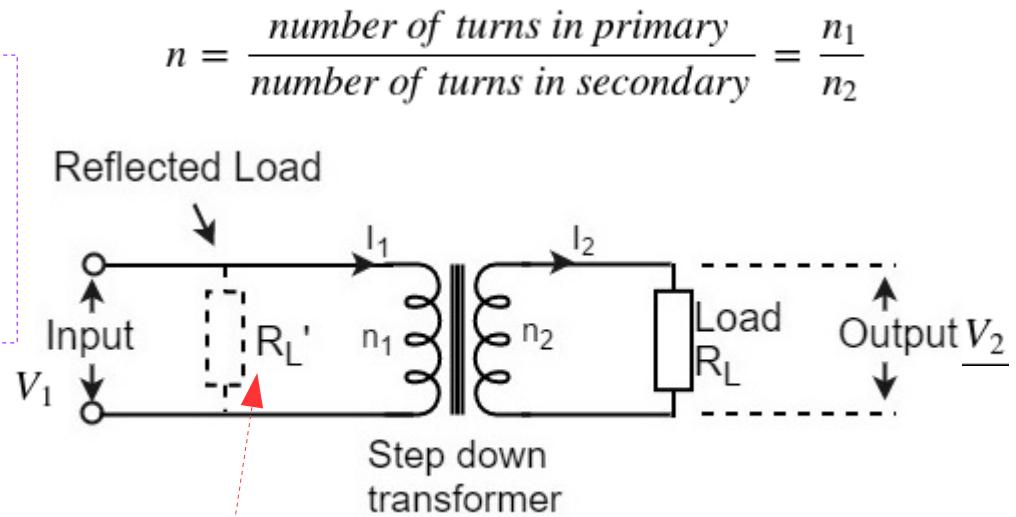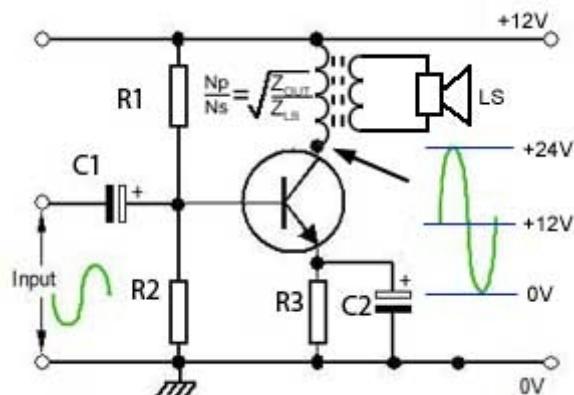- ▲ No circula corriente continua por la carga
- ▲ Se logra la condición de MTP (adaptación)
- ▼ Necesidad de usar transformador de RF



$$n = \frac{\text{number of turns in primary}}{\text{number of turns in secondary}} = \frac{n_1}{n_2}$$

Step down
transformer

$$R'_L = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 R_L = n^2 R_L$$



$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{n_1}{n_2} \text{ and } \frac{I_1}{I_2} = \frac{n_1}{n_2}$$

$$V_1 = \frac{n_1}{n_2} V_2 \text{ and } I_1 = \frac{n_1}{n_2} I_2$$

$$\frac{V_1}{I_1} = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 \frac{V_2}{I_2}$$

SEMINARIO: Prototipos de circuitos de RF

Amplificador clase B:

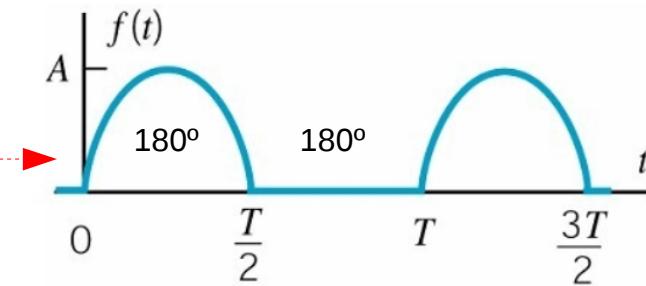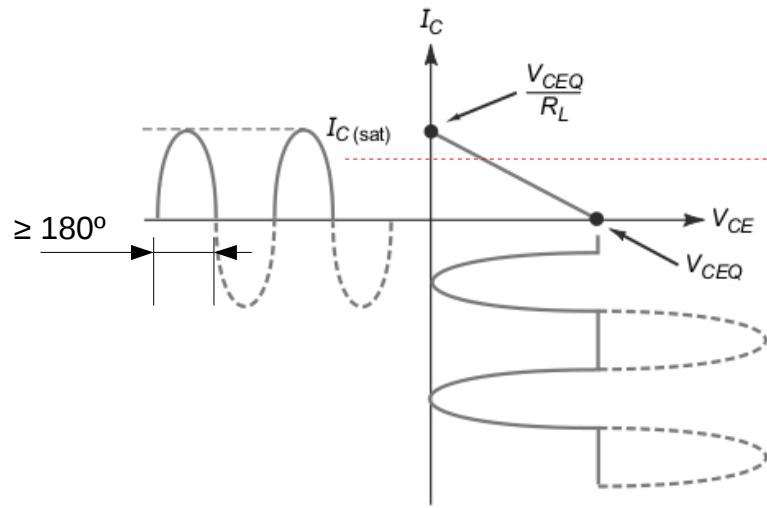

Half wave rectified sine wave: $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$

$$f(t) = \frac{A}{\pi} + \frac{A}{2} \sin \omega_0 t - \frac{2A}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n\omega_0 t)}{4n^2 - 1}$$


DC

1er armónico

SEMINARIO: Prototipos de circuitos de RF

Amplificador clase B (sintonizado):


CLASE B (AB) SINTONIZADO

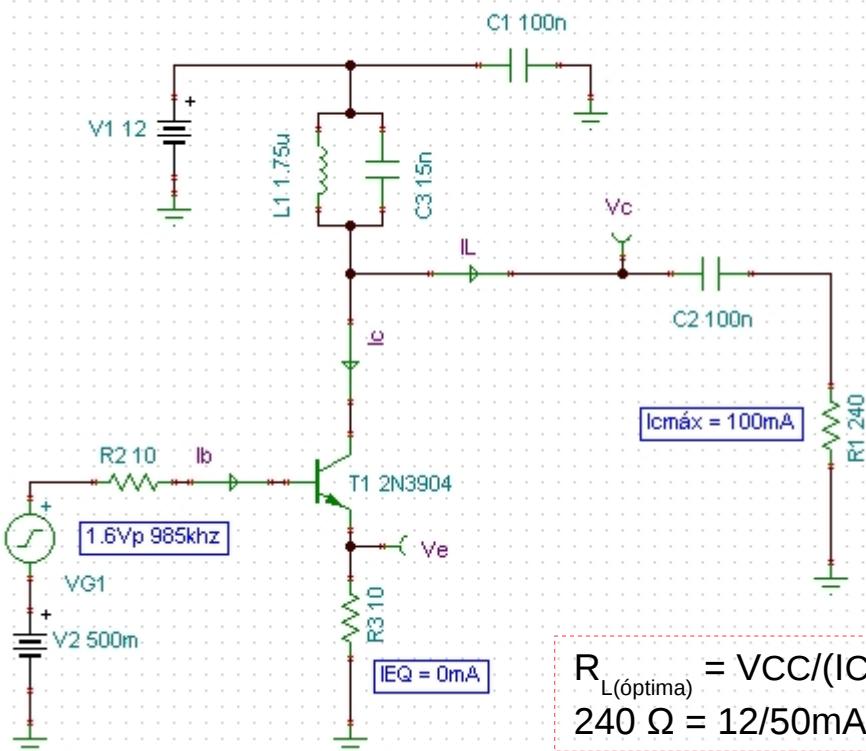

$$P_{out} = \frac{V_P}{\sqrt{2}} \cdot \frac{I_P}{\sqrt{2}} = \frac{V_{CC}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\frac{I_{Cmáx}}{2}}{\sqrt{2}} = V_{CC} \cdot \frac{I_{Cmáx}}{4}$$

$$P_{DC} = V_{CC} \cdot \frac{I_{Cmáx}}{\pi}$$




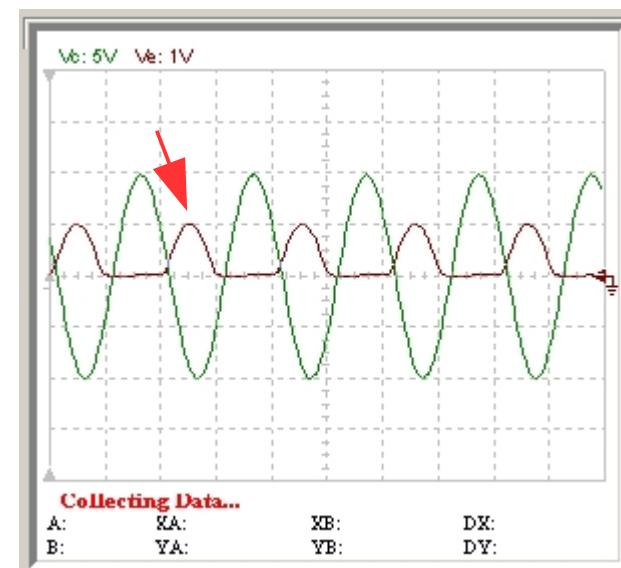
$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{DC}} = \frac{\pi}{4} = 0.785 \quad 78,5\%$$



→ Veamos la “le y Vc” en el simulador


SEMINARIO: Prototipos de circuitos de RF

Amplificador clase C:

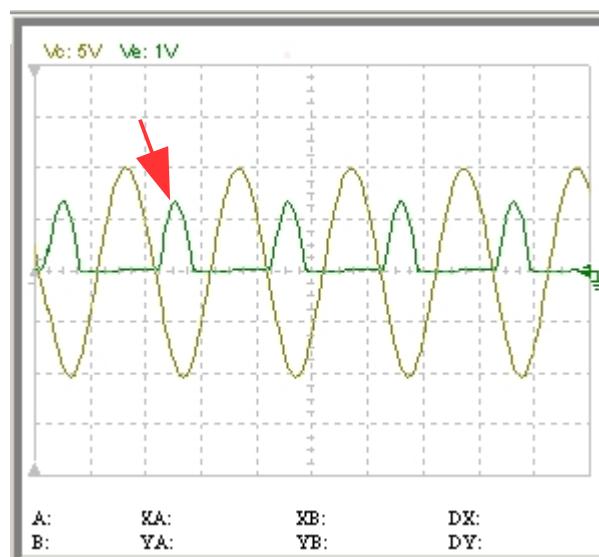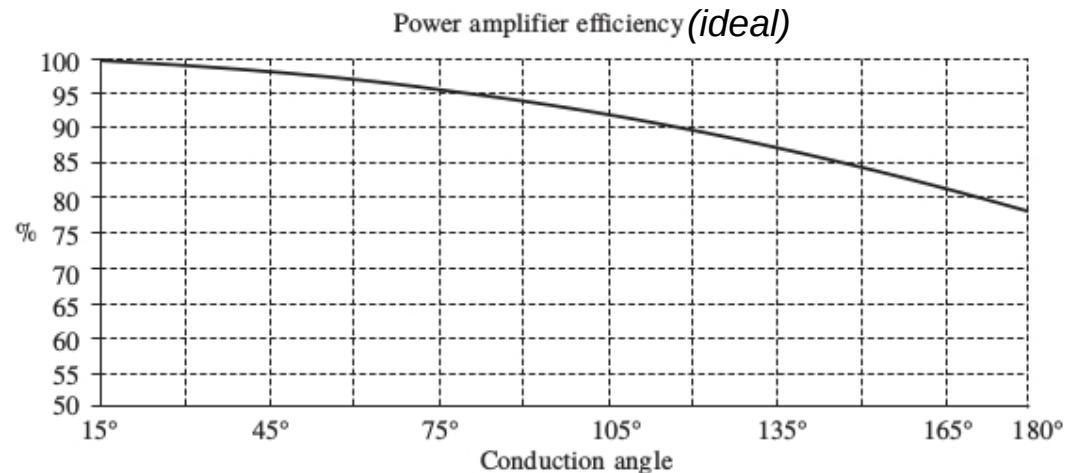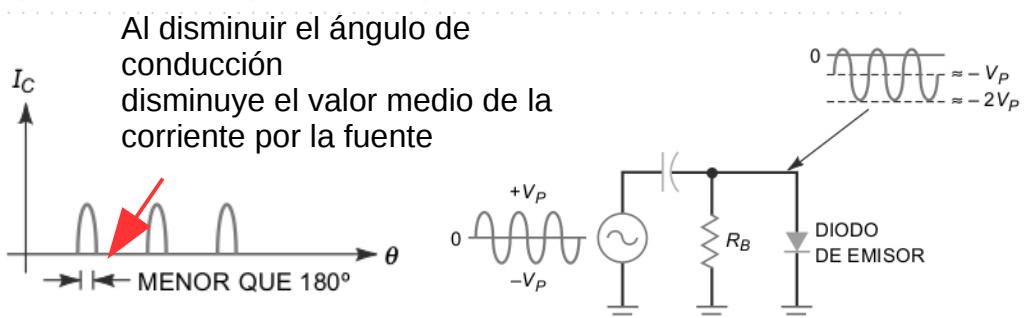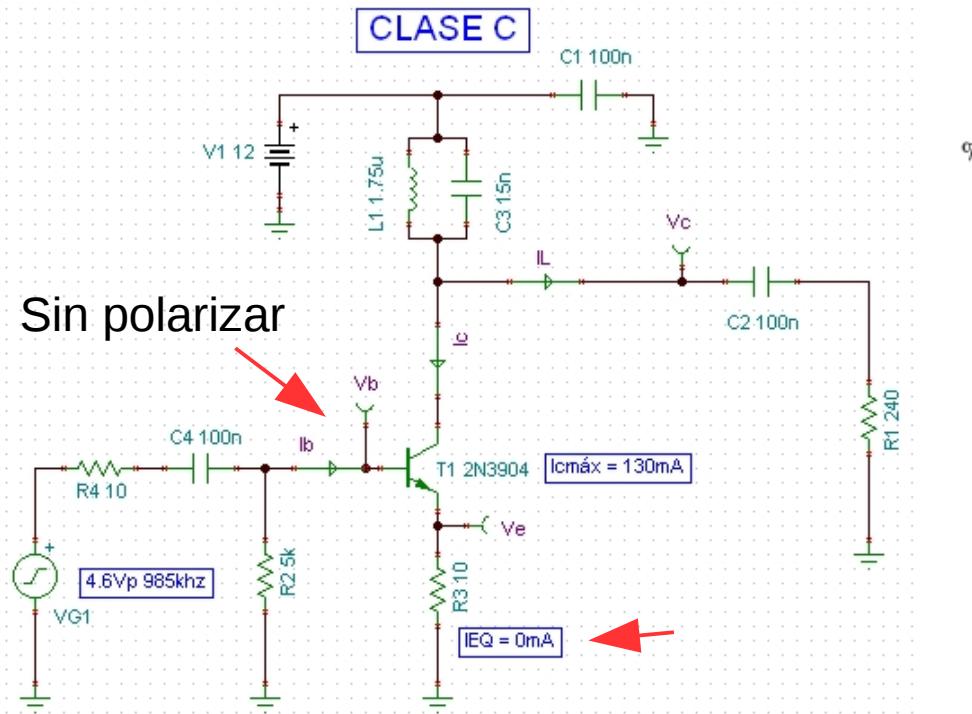

SEMINARIO: Prototipos de circuitos de RF



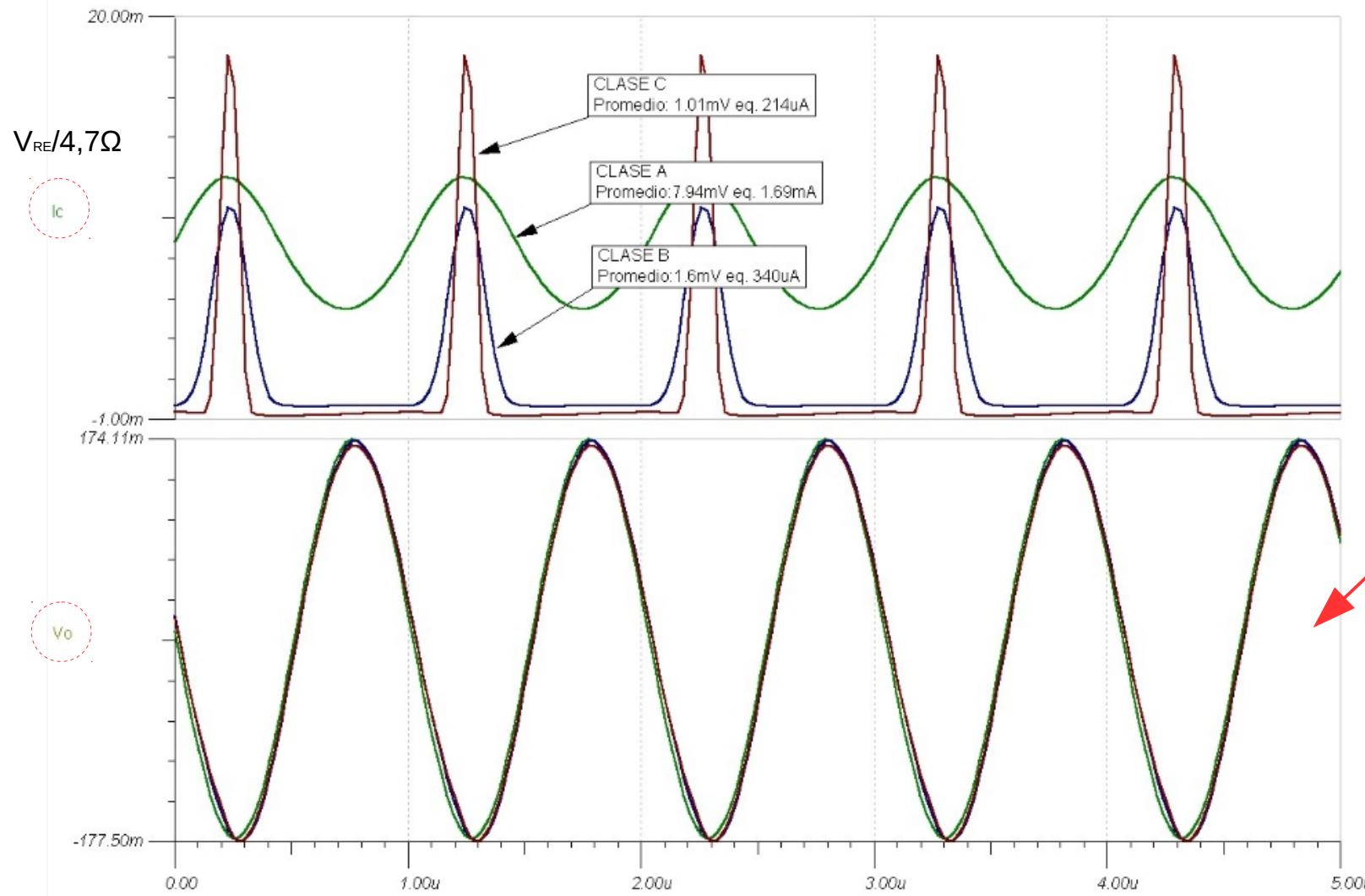
Clase A, B, C comparación (simulación TINA):



Las 3 clases de operación producen la misma excursión de salida con distintos niveles de potencia en DC






SEMINARIO: Prototipos de circuitos de RF

Clase C - Sin modulación :

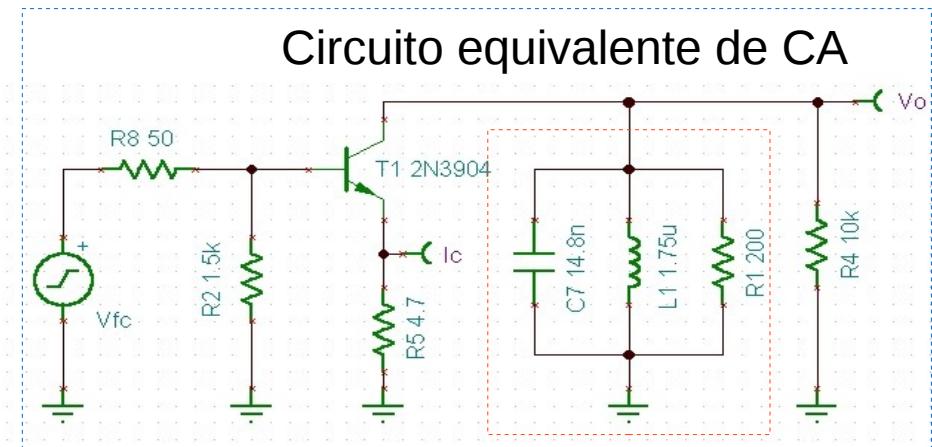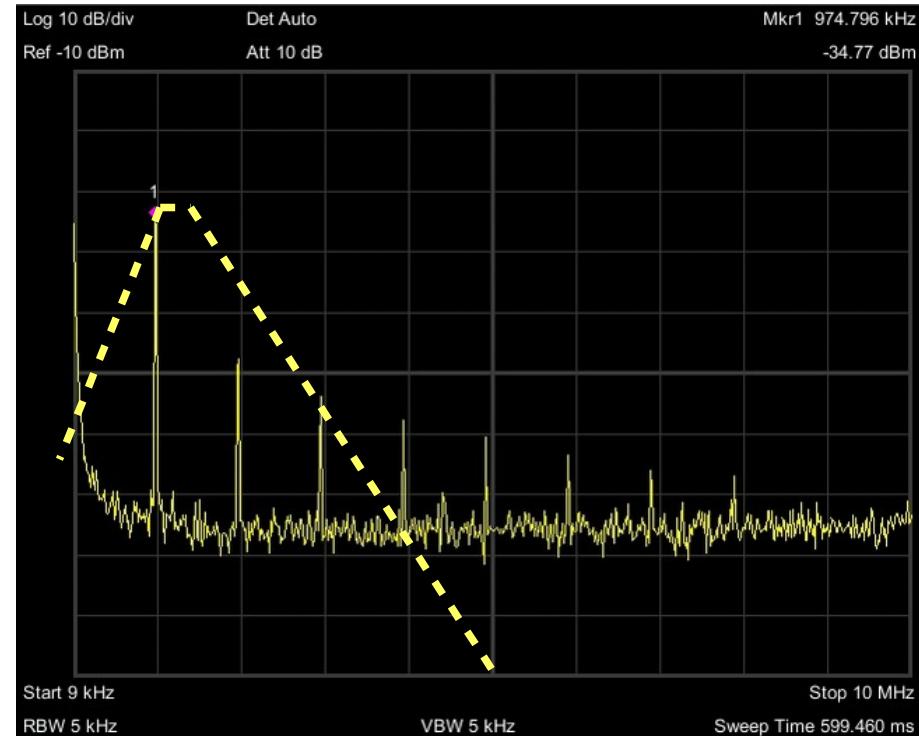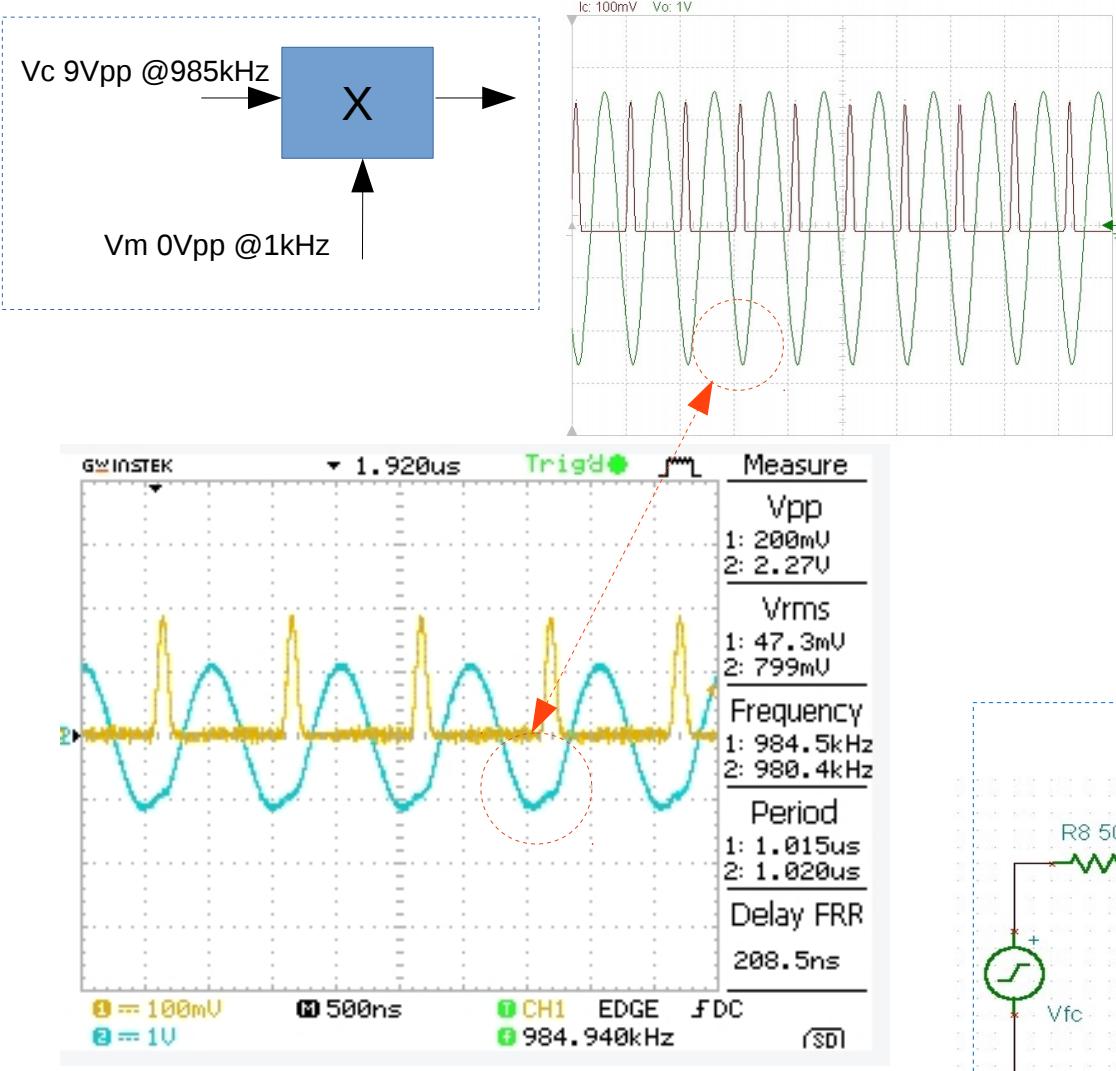




SEMINARIO: Prototipos de circuitos de RF

Clase C – Con modulación :

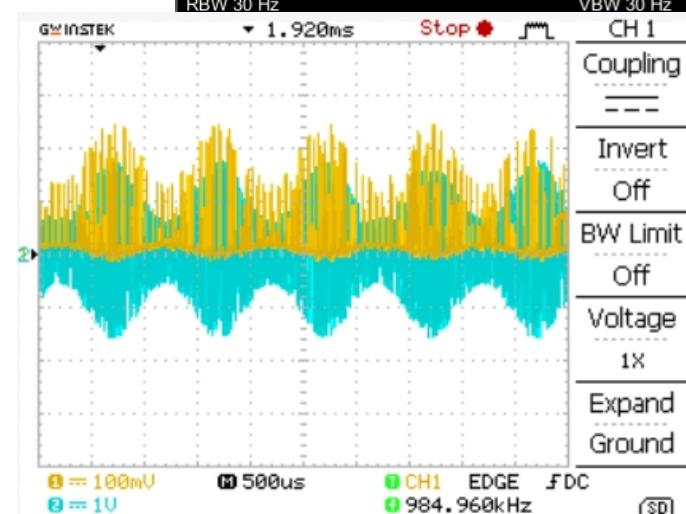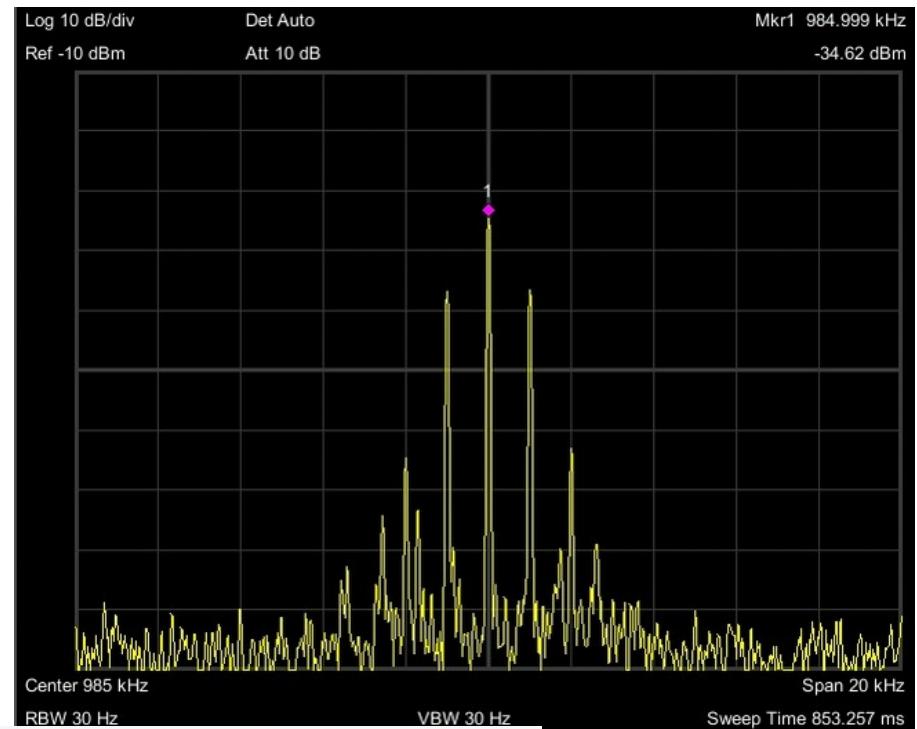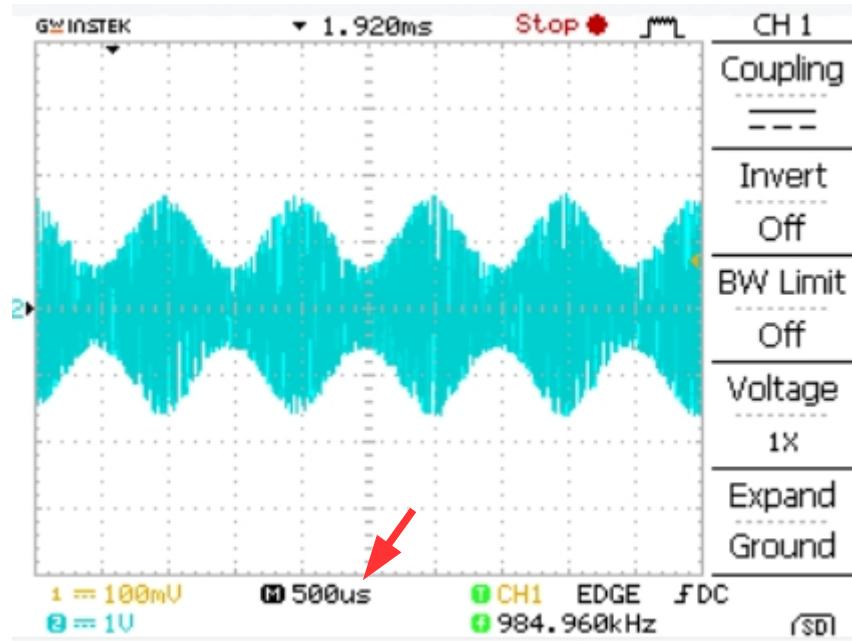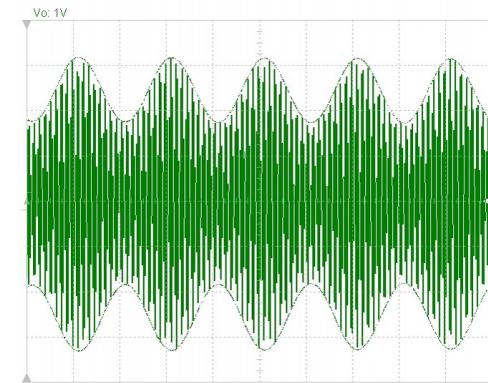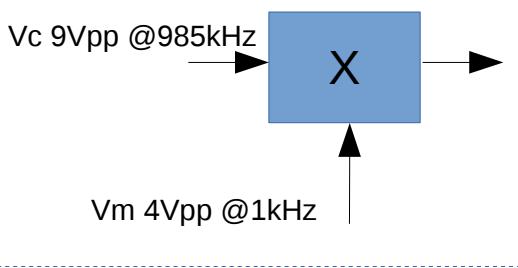

SEMINARIO: Prototipos de circuitos de RF

Clase C – Multiplicador de frecuencia :

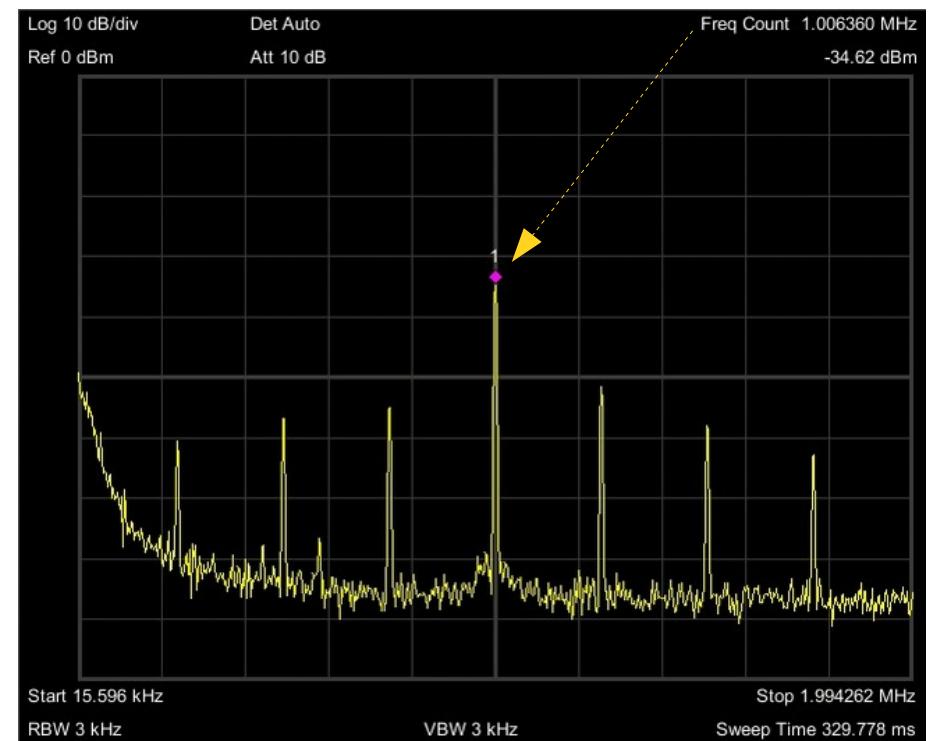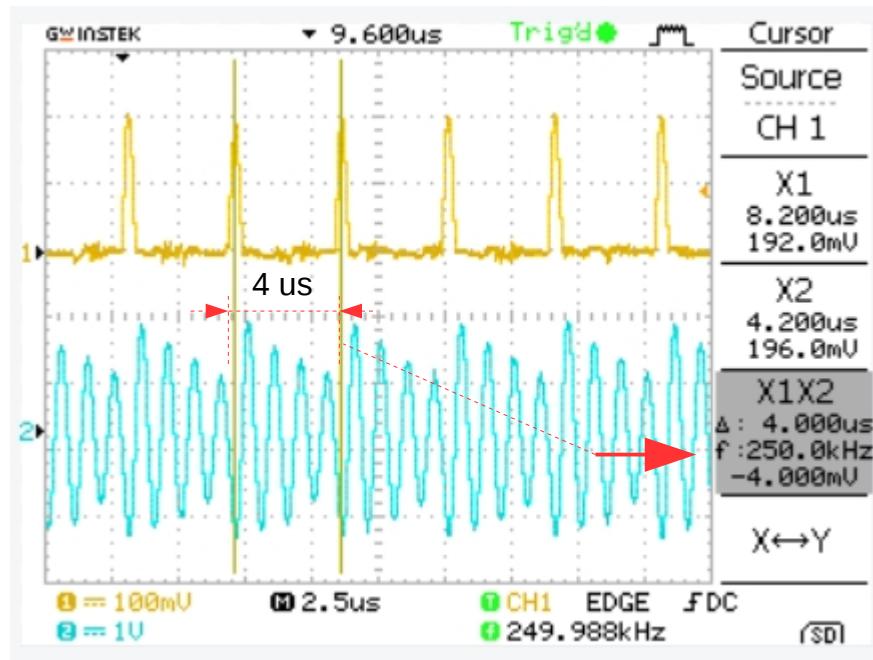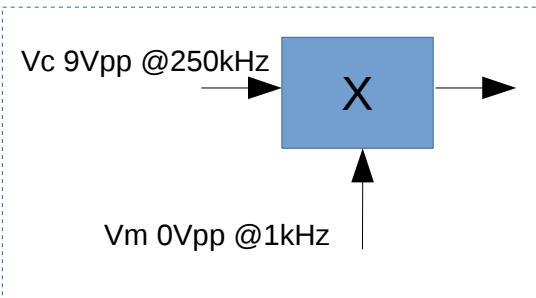


SEMINARIO: Prototipos de circuitos de RF

Medición de ancho de banda :

Clase A – SIN Modulación
Con baja excusión de señal de salida.

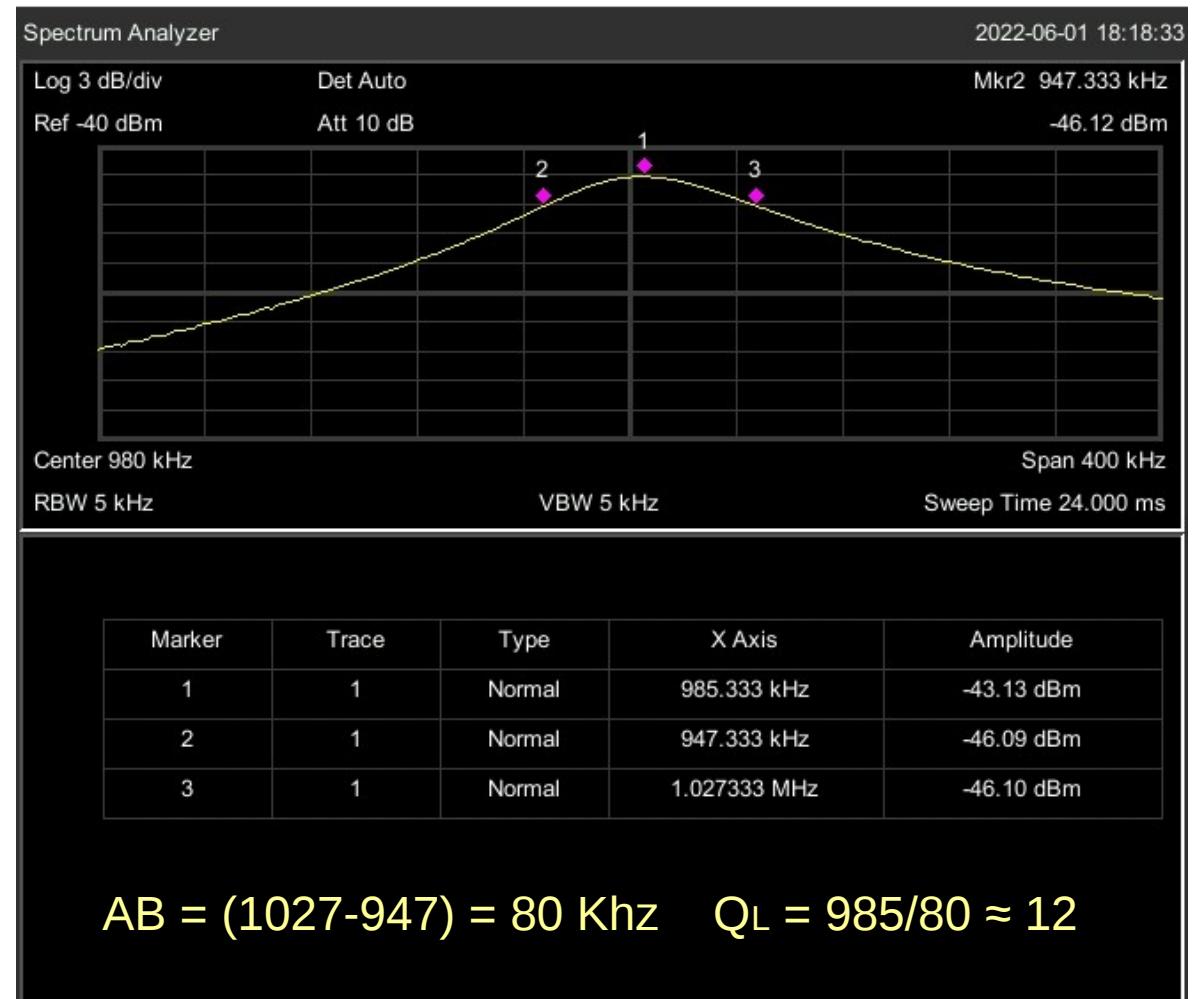Esta medición puede
realizarse con Osciloscopio
y generador de señales



SEMINARIO: Prototipos de circuitos de RF

Mezclador con amplificador en Clase A :

V1: 985Khz 100mVpp

V2: 1Khz 770mVpp

preset 50% (mover)

SEMINARIO: Prototipos de circuitos de RF

xxxxxx :

SEMINARIO: Prototipos de circuitos de RF

xxxxxx :

SEMINARIO: Prototipos de circuitos de RF

Bibliografía :

Principios de electrónica, 7ma Edición - Alberto Malvino.pdf

Microelectronic Circuits Sedra Smith 7th Edition [Textbook + Problems + Chegg Solutions].pdf

ANALYSIS AND DESIGN OF ANALOG INTEGRATED CIRCUITS Fifth Edition PAUL R. GRAY

Measuring the Q-factor of a resonator with the ring-down

Libro de Tulic

Schubert T., Kim E., Fundamentals of Electronics: Book 2 Amplifiers: Analysis and Design. Chap 7. (2016), Morgan & Claypool,

Hickman I., Practical Radio-Frequency Handbook 3ed. (2002). Newnes.

Analog and Digital Communications Hwei HSU 2ed.pdf_schaum.pdf

RF Circuit Design 2nd Ed – Christopher Bowick

<https://blog.minicircuits.com/go-to-school-on-amplifier-classes/>

<https://www.youtube.com/watch?v=GhPqPVIDRPY>

<https://learnabout-electronics.org/Amplifiers/amplifiers53.php>

https://www.tutorialspoint.com/amplifiers/transformer_coupled_class_a_power_amplifier.htm

<https://learnabout-electronics.org/Amplifiers/amplifiers52.php>

LEER:

Q-FactorMeas_on_LC_Circuits.pdf